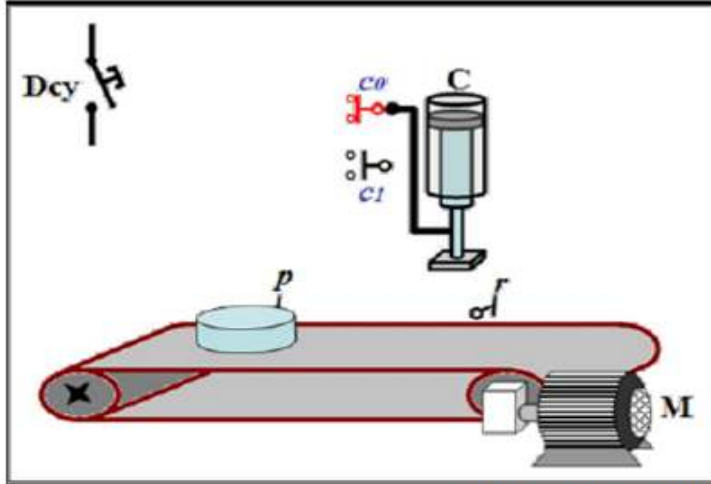


الاختبار الاول فى الهندسة الكهربائية

نظام آلي لطبع علامة تجارية على علب

❖ دفتر الشروط المبسط :

عند حضور علبة على البساط وإعطاء أمر التشغيل Dcy يتم تقديمها إلى مركز الطبع عن طريق المحرك M ليتم طبع العلامة التجارية عن طرق الرافعة C ، وبعد نهاية الطبع يدور محرك البساط مدة 5 ثواني تكون كافية لصرف القطعة ، وتنتهي الدورة .



❖ المناولة الهيكلية :

الاختبار التكنولوجي :

محرك M نتحكم فيه بملامس كهرومغناطيسي KM تغذيته $24V \sim$


رافعة C ثنائية المفعول نتحكم فيها بالموزع $(C+, C-)$ الذي مخططه موضح في الملحق .


ملتقطي نهاية الشوط : C_0 و C_1

P ملتقط الكشف عن وجود العلبة فوق البساط ، r ملتقط الكشف عن وجود العلبة تحت جهاز الطبع .


❖ انجازات تكنولوجية :

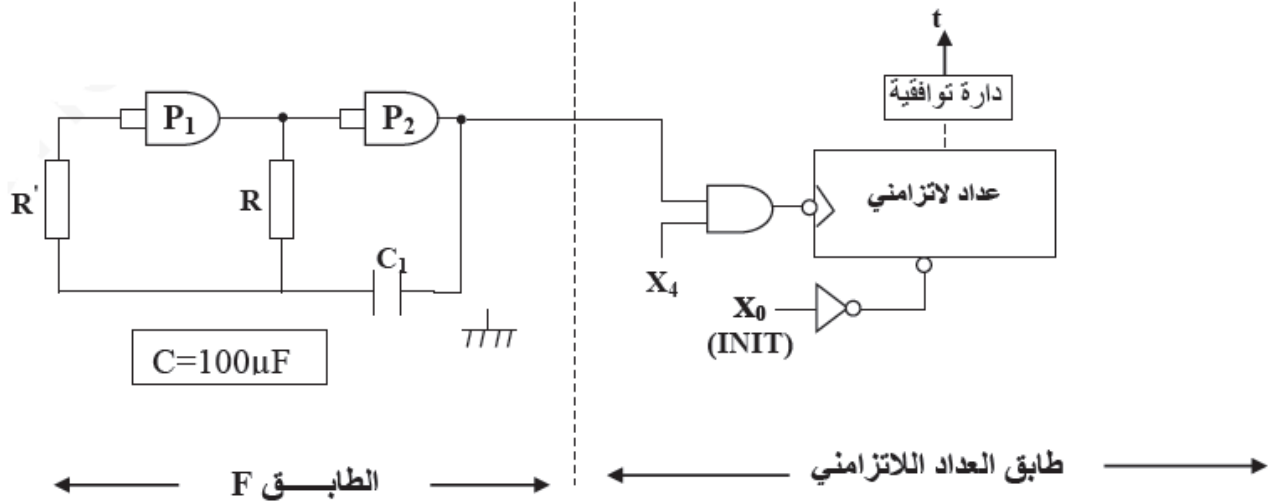- تركيب المؤجلة بالعداد اللاتزامني التنازلي التي تضمن زمن صرف القطعة :




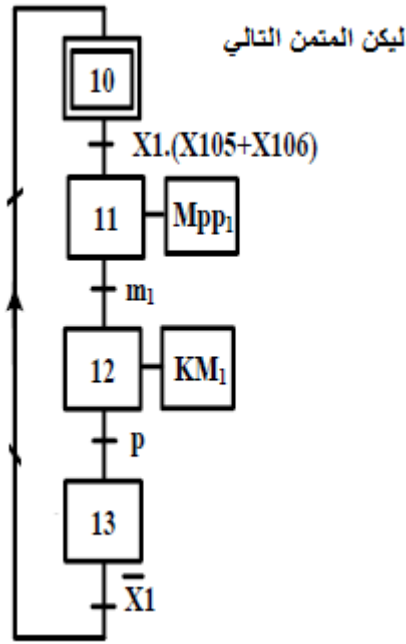

• تركيب بالدائرة المندمجة NE555 :

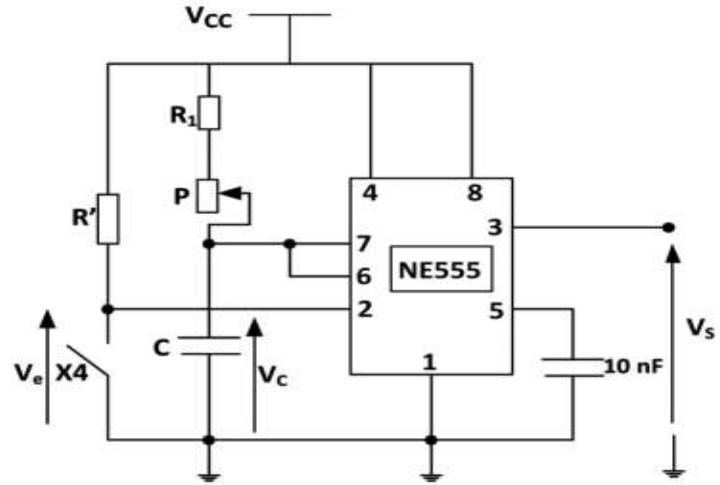


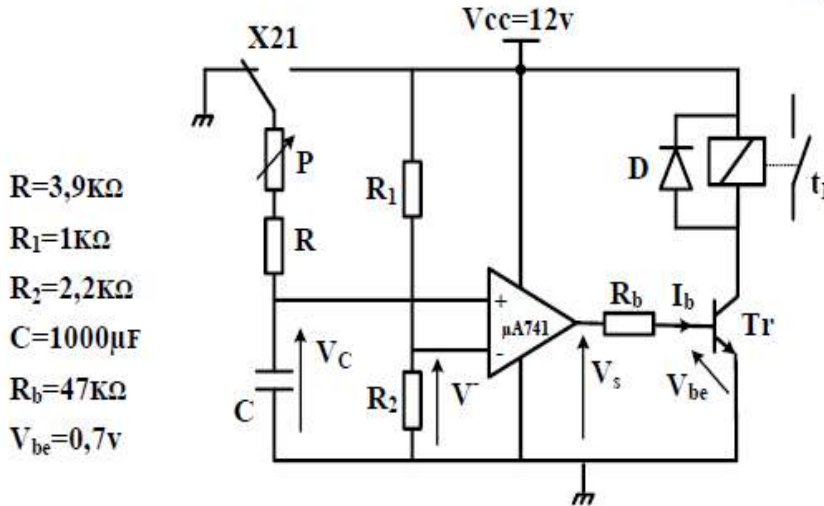• دائرة المؤجلة T_1 (بخلية RC): (الشكل 1)



• وثيقة الصانع لثنائيات زينر:

Device المرجع	Zener Voltage		
	$V_z(v)$		I_z mA
	Min	Max	
BZX85C3V3	3,1	3,5	80
BZX85C5V1	4,8	5,4	45
BZX85C6V2	5,8	6,6	35
BZX85C8V2	7,7	8,7	25
BZX85C12	11,4	12,7	20

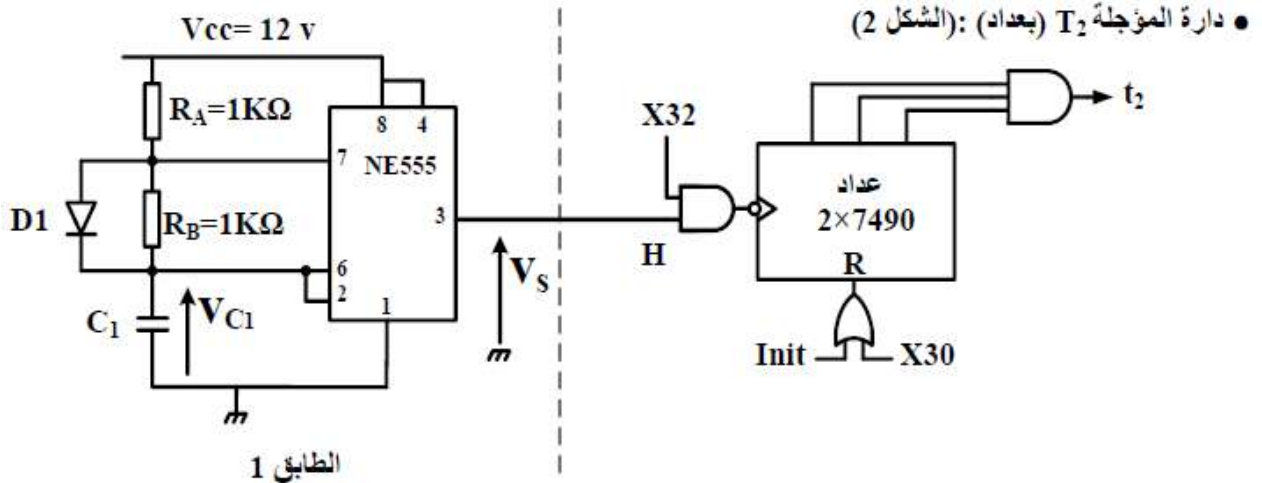


المطلوب

- س1- انشئ المتمن الموافق لتشغيل هذا النظام الآلي (مستوى 2).
- س2- اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للمتمن المعطى.
- *في تركيب المؤجلة بالعداد التنازلي التي تحقق زمن صرف القطعة 5 ثواني :
- س3- كيف نسمي الطابق F وما دوره ؟
- س4- احسب قيمة المقاومة R اذا علمت ان دور اشارة الساعة هو 0.5 ثانية.
- *في طابق العداد الاتزامني :
- س5- ماهو دور المرحلة (INIT).
- س6- ارسم التصميم المنطقي للعداد الاتزامني الذي يحقق زمن صرف القطعة باستعمال قلابات JK.
- *نريد استبدال دائرة المؤجلة بالتركيب بالدائرة المندمجة الموضحة في الصفحة 2 :
- س7- ماهو دور المرحلة 4X ؟
- س8- احسب قيمة المقاومة المتغيرة p للحصول على الزمن اللازم لصرف القطعة إذا علمت أن :
- $$f_{\mu} 100 = c \quad \text{و} \quad K 20 = 1 R \Omega$$
- س9- أكمل رسم التوترات Vs و Vc بدلالة الزمن على وثيقة الإجابة .
- *دائرة المؤجلة 1T :
- س10- احسب قيمة التوتر V⁻ وماذا يمثل ؟
- نريد تعويض المقاومة 2R بثنائية زينر
- س11- مستعينا بوثيقة الصانع اختر المرجع المناسب لثنائية زينر.
- س12- احسب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن تأجيل 5 ثانية.
- س13- احسب قيمة شدة التيار Ib المار في المقحل Tr.
- *دائرة المؤجلة 2T زمن التأجيل s1=2t :
- س14- احسب سعة المكثفة 1C للحصول على اشارة الساعة دورها s0.04=T
- س15- اكمل على نفس المعلم رسم التوترات Vc(t) و Vs(t) على وثيقة الإجابة.
- س16- اوجد التردد N للعداد ثم اكمل المخطط المنطقي على وثيقة الإجابة.


..... الاسم واللقب

وثيقة الإجابة تعاد مع اوراق الإجابة.


ج9) إكمال رسم التوترات V_S و V_C :

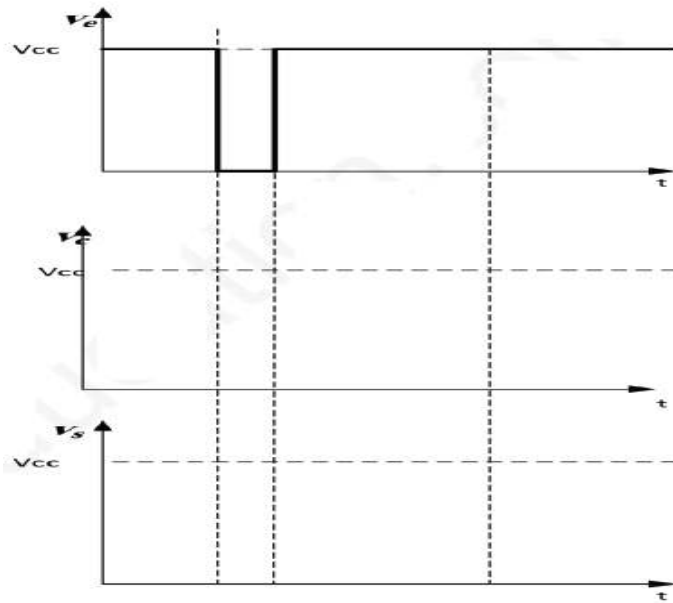

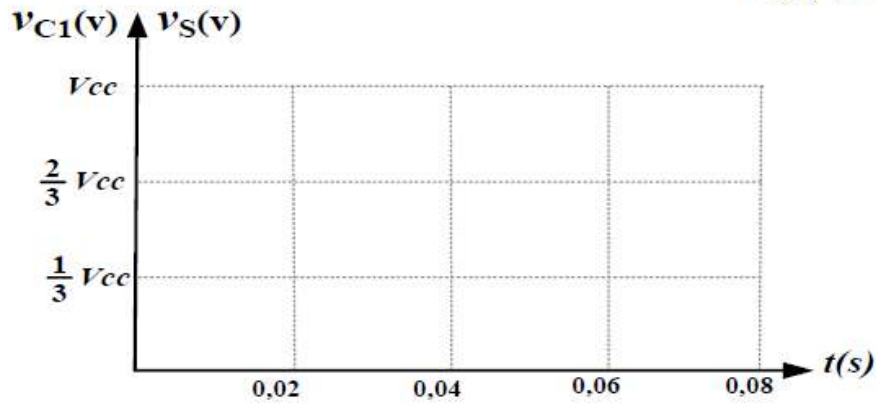ج15) رسم التوترات $v_{C1}(t)$ و $v_S(t)$:



ج16) المخطط المنطقي :

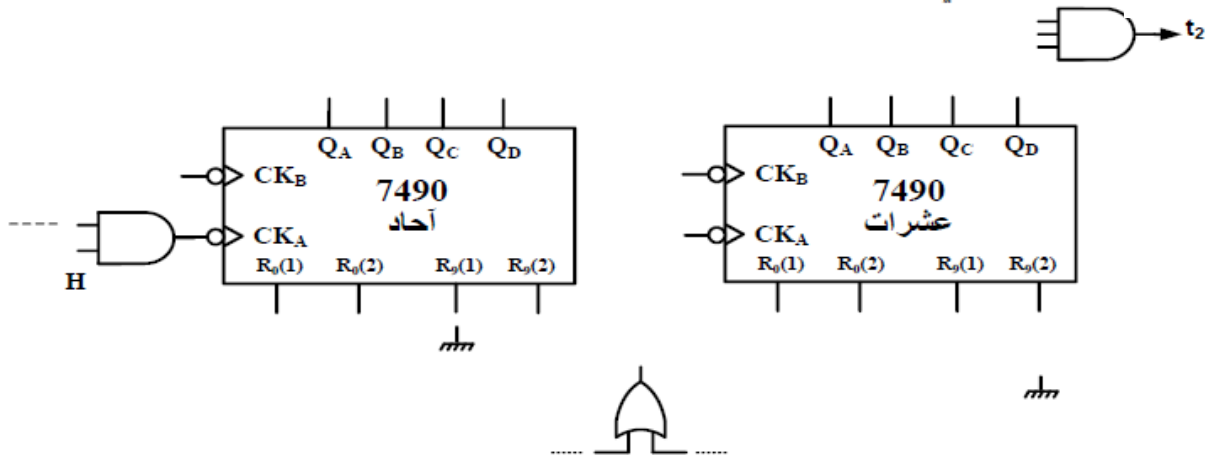


ج6: دور المرحلة (X4) هو إعطاء أمر بداية التأجيل .
ج7: حساب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على الزمن اللازم لصرف القطعة لدينا :

$$t = (R_1 + P) \cdot C \cdot \ln 3 \Rightarrow R_1 + P = \frac{t}{C \cdot \ln 3} \Rightarrow P = \frac{t}{C \cdot \ln 3} - R_1$$

$$\boxed{R = 25,45 K\Omega} \quad \text{نجد} \quad P = \frac{5}{1,1 \times 10^{-4}} - 20000$$

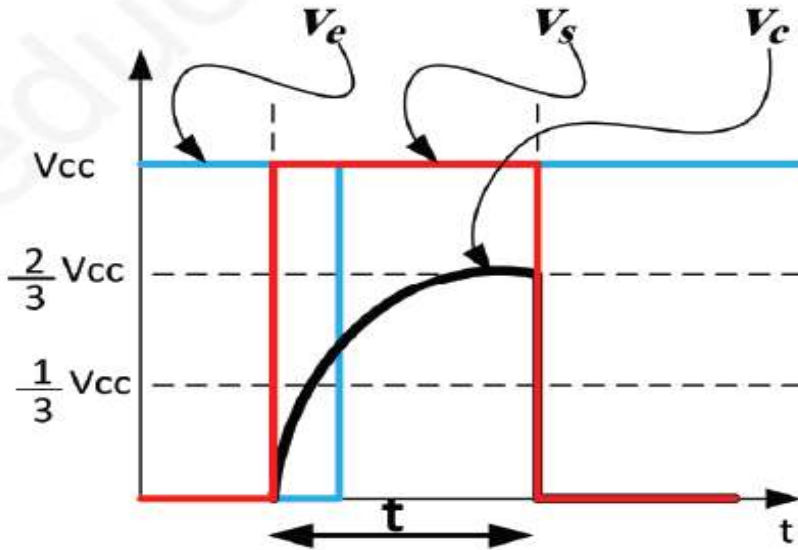ج8: ارسم التوترات : v_s ، v_c و v_e بدلالة الزمن موضحا زمن التأجيل.



ج10 حساب قيمة التوتر V^- :

$$V^- = \frac{V_{cc} \times R_2}{R_2 + R_1}$$

$$V^- = \frac{12 \times 2,2}{1 + 2,2} = 8,25v$$

تطبيق عددي:

V^- : يمثل التوتر المرجعي .

ج11 مرجع ثنائية زينر المناسبة:

بما أن $V^- = 8,25v$ ومن خلال وثيقة الصانع مرجع الثنائية المناسبة: BZX85C8V2.

ج12 قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن تأجيل $t_1 = 5s$.

$$t_1 = \tau \times \ln \frac{V_{cc}}{V_{cc} - V_c} \quad ; \quad \tau = (R + P) \times C \quad ; \quad V_c = V^- = 8,25v$$

$$P = \frac{t_1}{C \ln \left(\frac{V_{cc}}{V_{cc} - V^-} \right)} - R \Rightarrow P = \frac{5}{1000 \times 10^{-6} \times \ln \left(\frac{12}{12 - 8,25} \right)} - 3,9 \times 10^3$$

$$\Rightarrow P = 0,4 k\Omega$$

ج13 حساب التيار I_b المار في المقحل Tr

$$V_{cc} - R_b \cdot I_b - V_{be} = 0 \Rightarrow I_b = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_b}$$


$$I_b = \frac{12 - 0,7}{47 \times 10^3} = 0,24mA$$

ج14 حساب سعة المكثفة C_I للحصول على إشارة ساعة دورها $T=0,04s$.

$$T = 0,7(R_A + R_B)C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{T}{0,7.(R_A + R_B)}$$

$$C_1 = \frac{0,04}{0,7 \times (1+1) \times 10^3} = 28,57 \mu F$$

ج15 رسم التوترات v_s و v_{cI} :

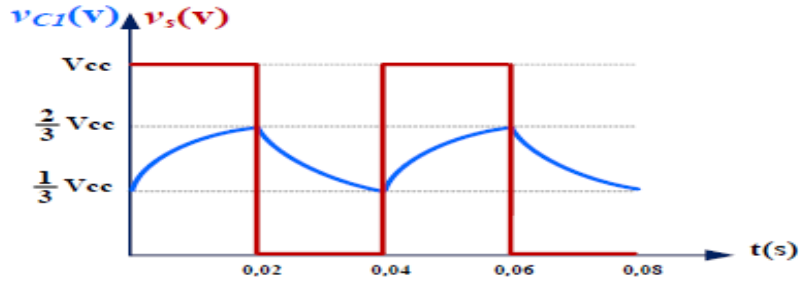

ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة رسم منحنى شحن المكثفة انطلاقا من الصفر

$$N = \frac{t_2}{T} = \frac{1}{0,04} = 25$$

ج16 تردد العداد :

المخطط المنطقي:

