

المؤسسة :	الاختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا	القسم :الثالثة تقني رياضي هك
الموسم الدراسي : 2018 / 2017	التمدة : أربعة ساعات	

دراسة نظام آلي لتوضيب علب عصير الفواكه

ملف العرض

1-دفتري المعطيات

***الهدف من الحل الآلي :** إن متطلبات النظافة و المردودية في الصناعات الغذائية تستلزم معالجة آلية كاملة تخضع لمقاييس الجودة .

***المادة الأولية :** عصير فواكه محضر مسبقا . علب جاهزة.

***وصف الكيفية :** تأتي العلب عبر قناة عمودية . يتم تحويلها عن طريق البساط الأول إلى 3 مراكز للعمل على التوالي :

- المركز الأول : ملء العلب بالكمية المطلوبة
 - المركز الثاني : غلق العلب
 - المركز الثالث : طبع العلب

يتم طبع تاريخ الصلاحية بمجموعات من 6 علب . ثم تخلق .

***الاستغلال :** تحتاج العملية إلى حضور ثلاثة عمال : تقني خاص بالمراقبة و عاملين لتزويد القناة بالعلب الفارغة و تصريف المنتج بعد الإخلاء من مركز الطبع .

***الأمن :** حسب القوانين المعمول بها .

*** أنماط التشغيل و التوقف :**

التشغيل العادي : عند الضغط على التشغيل (Dcy) على لوحة التحكم و اختيار نمط التشغيل Auto أو cy/cy يشغل النظام بصفة عادية .

التوقف العادي : عند طلب التوقف العادي يضغط العامل على ضاغطة توقف على لوحة التحكم Arrêt يواصل النظام التشغيل حتى نهاية الدورة ثم يتوقف .

التوقف الغير عادي (خلل): عند حدوث ناتج عن أسباب داخلية يتدخل المرحل الحماية الحراري RT1 أو يضغط العامل على ضاغطة التوقيف الاستعجالي AU . يتوقف النظام ثم يقطع العامل الضغط و يسحب العلب يدويا .

إعادة التشغيل بعد الخلل : بعد زوال الخلل يتم التحضير لإعادة التشغيل وذلك يقوم العامل بالتنظيف و إرجاع الضغط ثم يضغط على ضاغطة Init التهيئة و عند تحقيق الشروط الابتدائية CI يمكن لدورة جديدة أن تنطلق.

2-التحليل الوظيفي : (الشكل 1)

أ : الوظيفة الشاملة : نشاط بياني (A-0)

W : طاقة

We : طاقة كهربائية

Wp : طاقة هوائية

E : تعليمات الإستغلال

C : أوامر التشغيل



R : الضبط N : عدد العلب

t₁ , t₂ , t₃ : تأجيل

ب-التحليل الوظيفي التنازلي (A .0) : (أنظر وثيقة الإجابة)

الصفحة 7/1

3- المناولة الهيكلية: (الشكل 2)

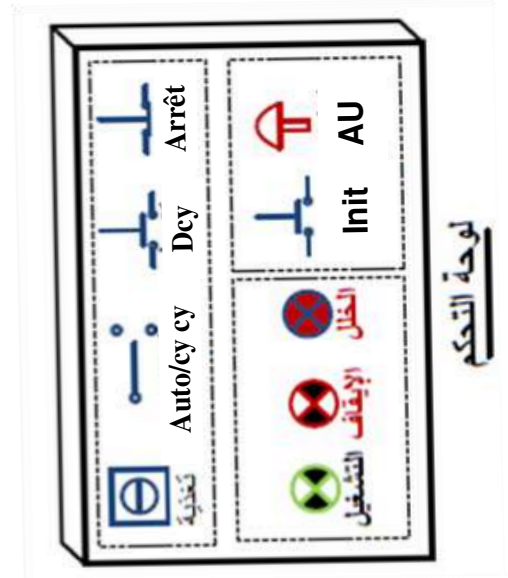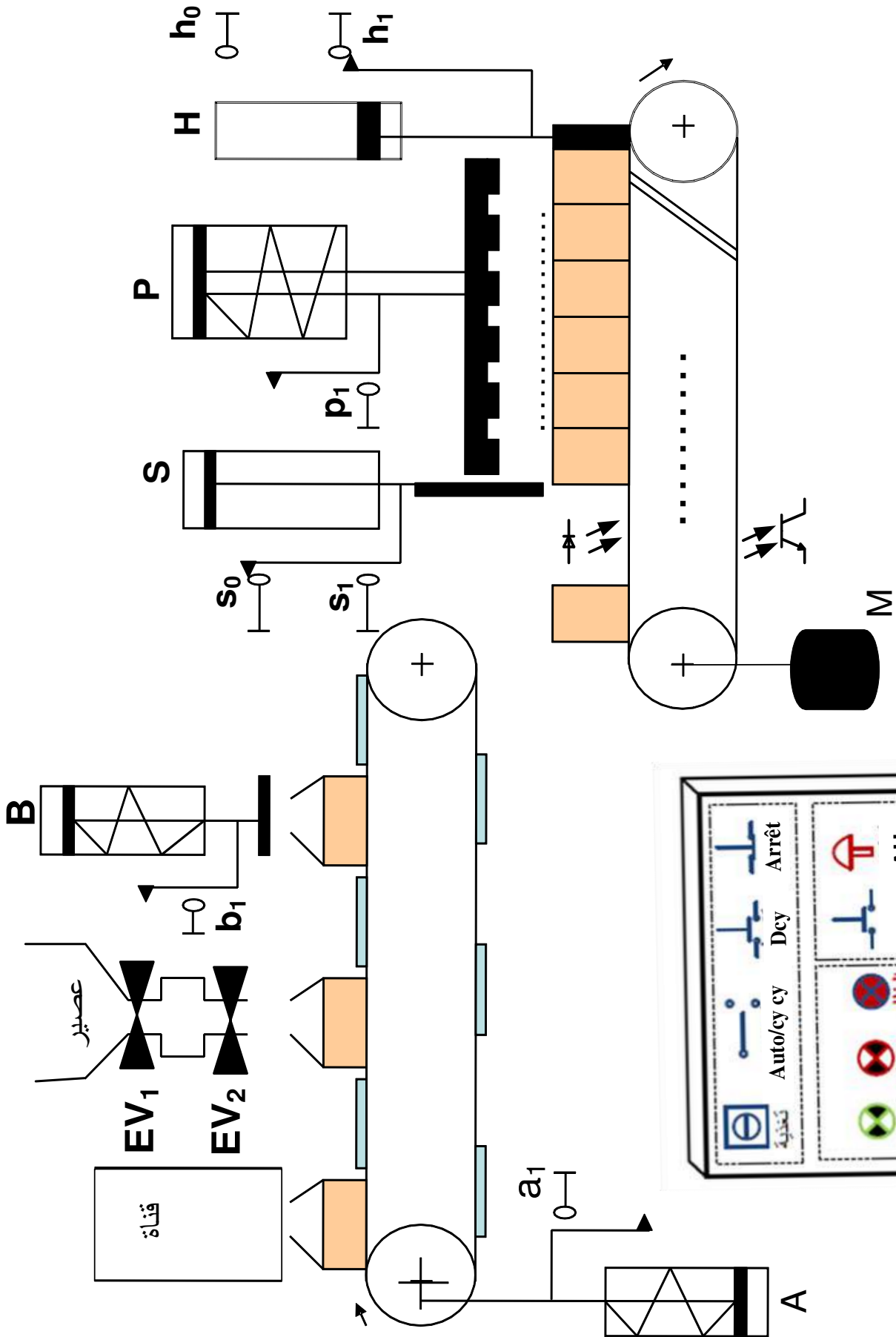


4 - الإختيار التكنولوجي للمنفذات و المنفذات المتصدرة و الملتقطات :

المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات	الأشغولة
A : رافعة أحادية المفعول	dA : موزع 2/3 أحادي الإستقرار	a ₁ : ملتقط نهاية الشوط تدوير البساط	تدوير البساط
EV ₁ ، EV ₂ : صمامات كهربائية أحادية الإستقرار 24 V ~ مؤجلات T ₁ ، T ₂		t ₁ = 5 s : مرحل مؤجل للتحكم في EV ₁ t ₂ = 5 s : مرحل مؤجل للتحكم في EV ₂	الملء
B : رافعة أحادية المفعول تحمل أداة الغلق	dB : موزع 2/3 أحادي الإستقرار	b ₁ : ملتقط نهاية الشوط	الغلق
M : محرك لاتزامني ثلاثي الأطوار 660 / 380 V إقلاع نجمي مثلثي	KM ₁ : ملامس كهربائي للتحكم في المحرك 24 V ~	e : خلية كهر وضوئية تكشف مرور العلب	الإتيان
S : رافعة ثنائية المفعول P : رافعة أحادية المفعول تحمل أداة الطبع	dS : موزع 2/4 ثنائي الإستقرار dP : موزع 2/3 أحادي الإستقرار	s ₀ ، s ₁ : ملتقط نهاية الشوط P ₁ : ملتقط نهاية الشوط	الطبع
H : رافعة ثنائية المفعول M : محرك لاتزامني ثلاثي الأطوار 660 / 380 V إقلاع نجمي مثلثي	dH : موزع 2/4 ثنائي الإستقرار KM ₁ : ملامس كهربائي للتحكم في المحرك 24 V ~	h ₀ ، h ₁ : ملتقط نهاية الشوط t ₃ = 5 s : مرحل مؤجل للتحكم في المحرك	الإخلاء


ملاحظة : كل الموزعات ذات تحكم كهرو هوائي .

5 - التحليل الزمني : (الشكل 3)


م ت م ن تنسيق الأشغولة (GPN)

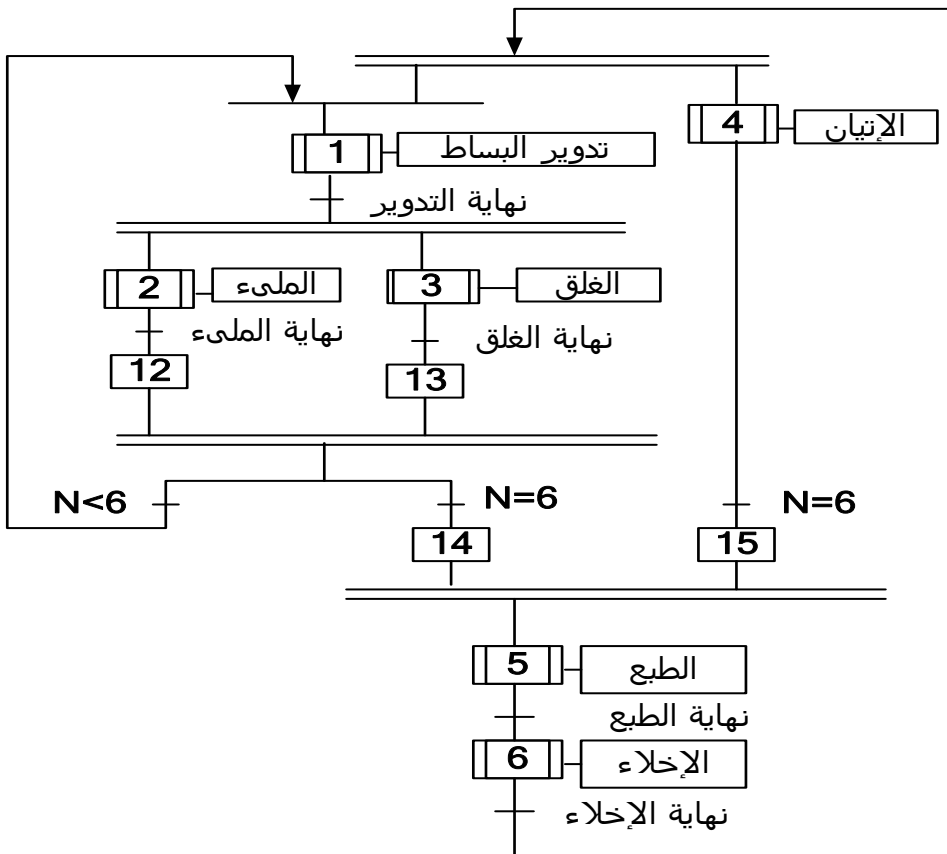


متمن أشغولة الطبع: (الشكل 4)

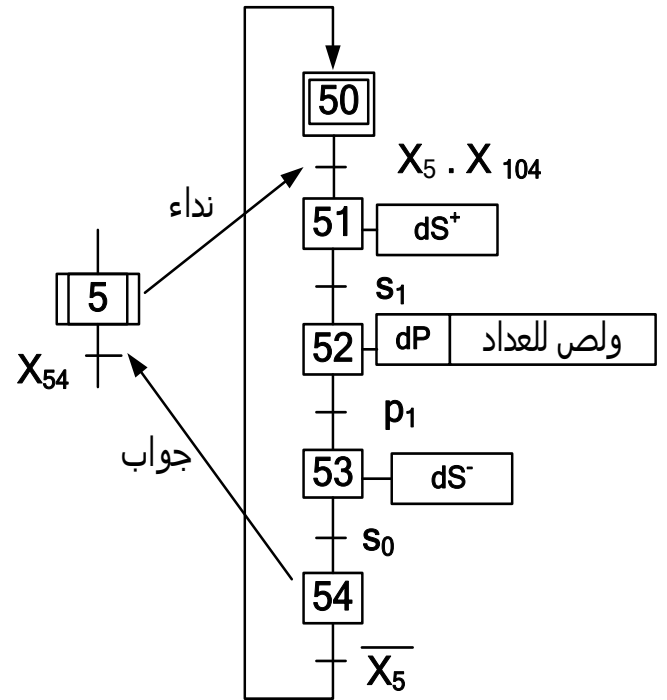


متمن أشغولة الغلق: (الشكل 5)

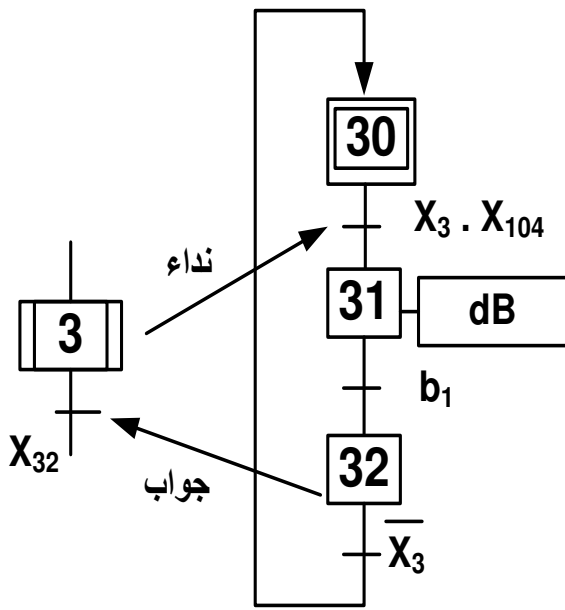


متمن أشغولة الإخلاء: (الشكل 6)

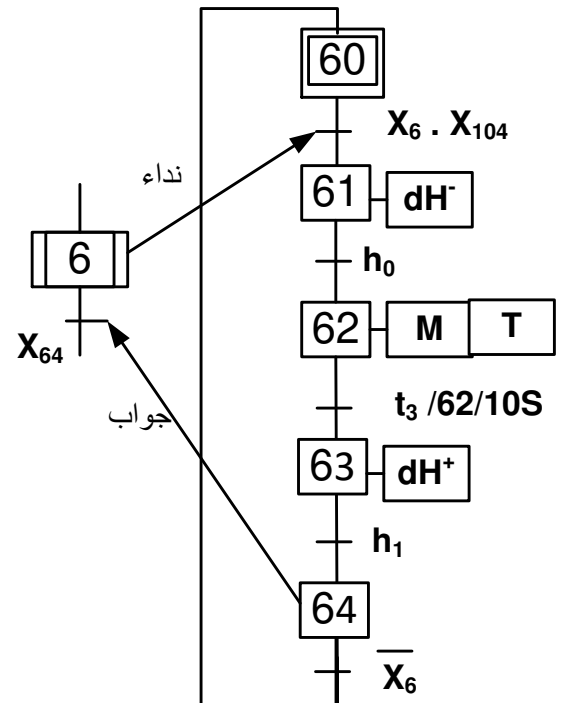

متمن القيادة والهيئة: (الشكل 7)

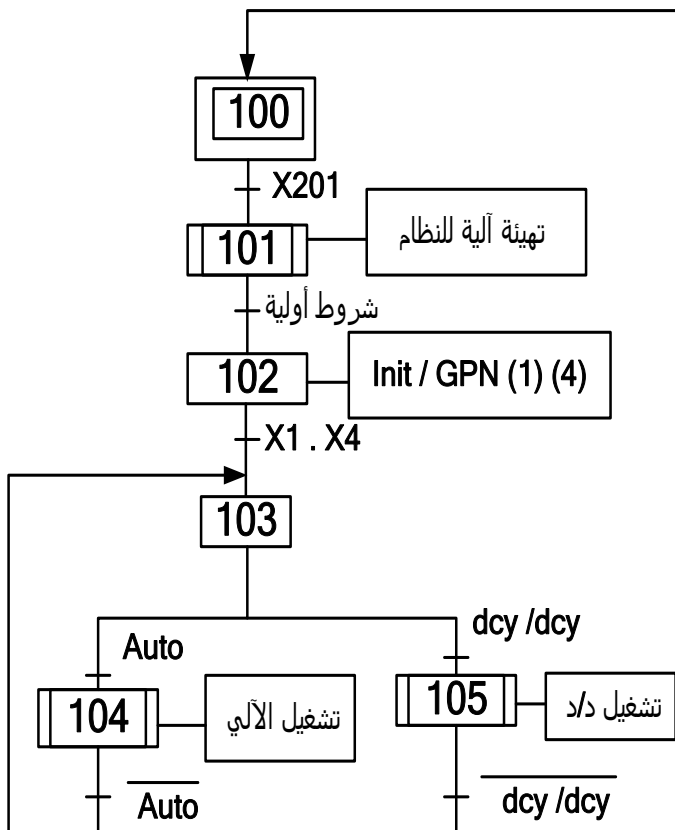


متن الأمن (الشكل 8)

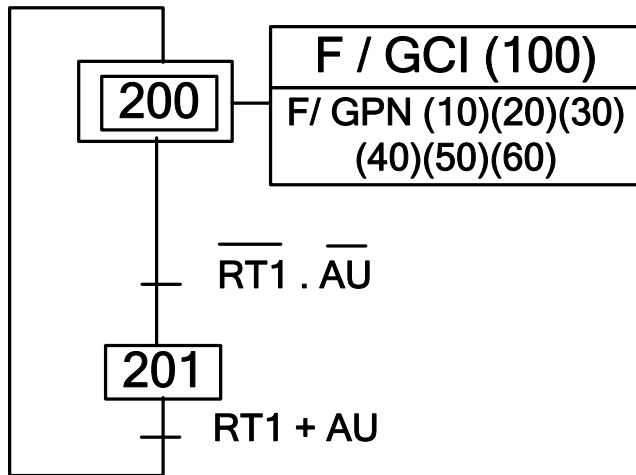


RT1 : تماس المرحل الحراري للمحرك
AU : إيقاف استعجالي

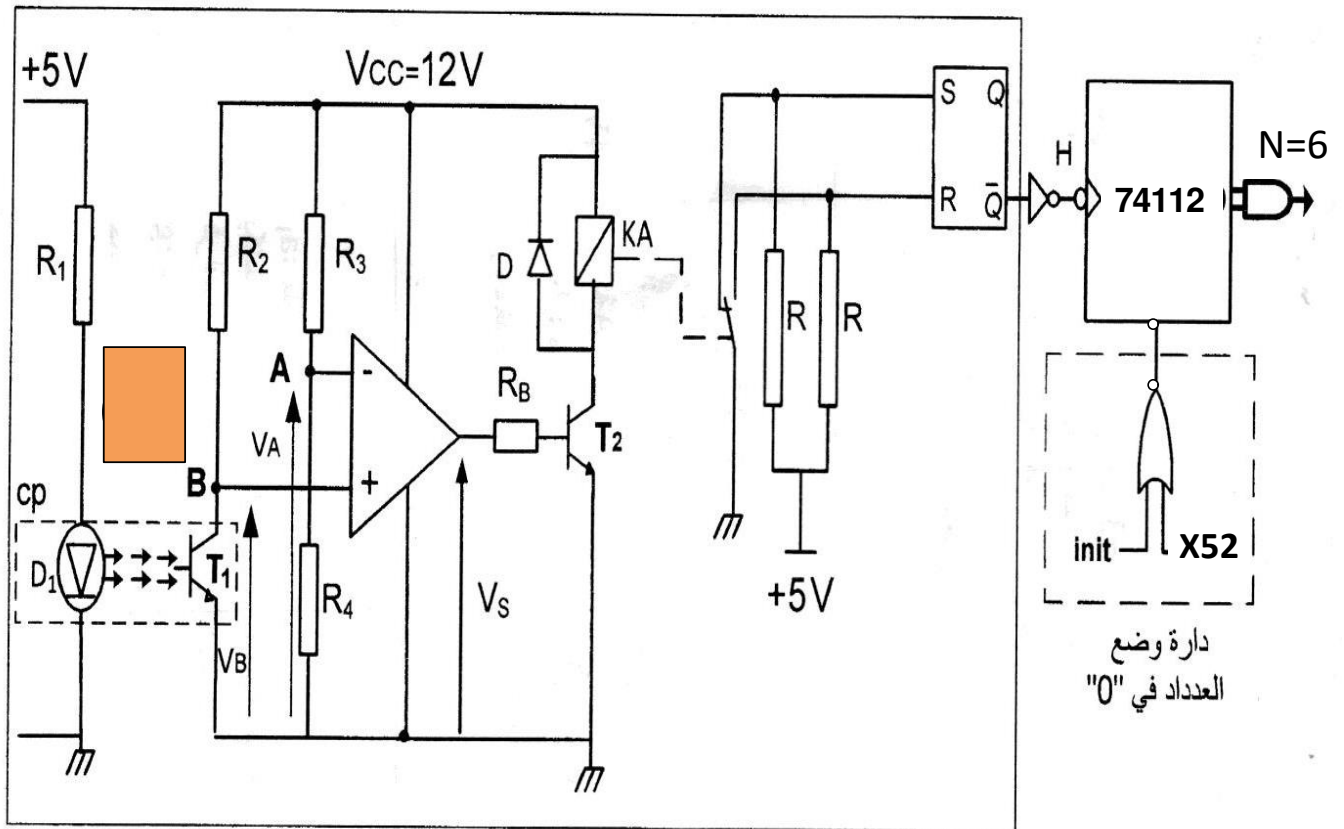6 - إنجازات تكنولوجية :
تجسيد العداد : (الشكل 9)




دائرة الكشف

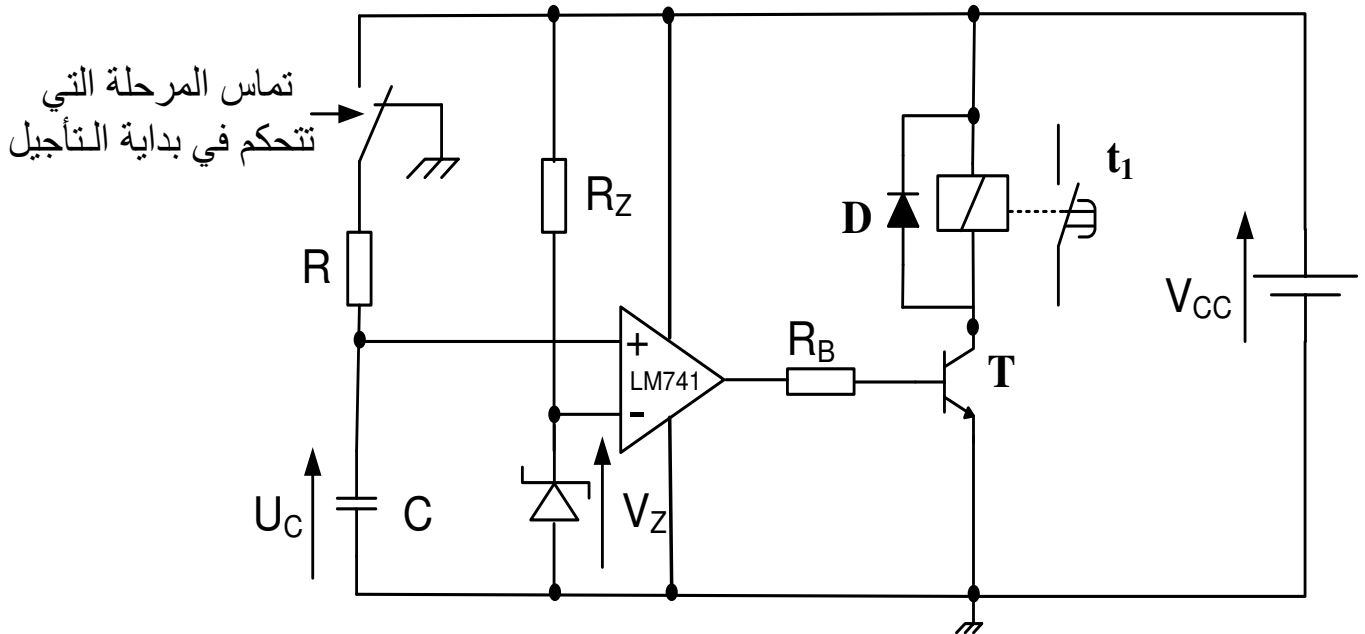المؤجل $T_1 = 5S$ للتحكم EV_1 : (الشكل 10)



$$V_{cc} = 12V, R = 47K\Omega, R_Z = 1.2K\Omega, V_Z = 6.3V$$

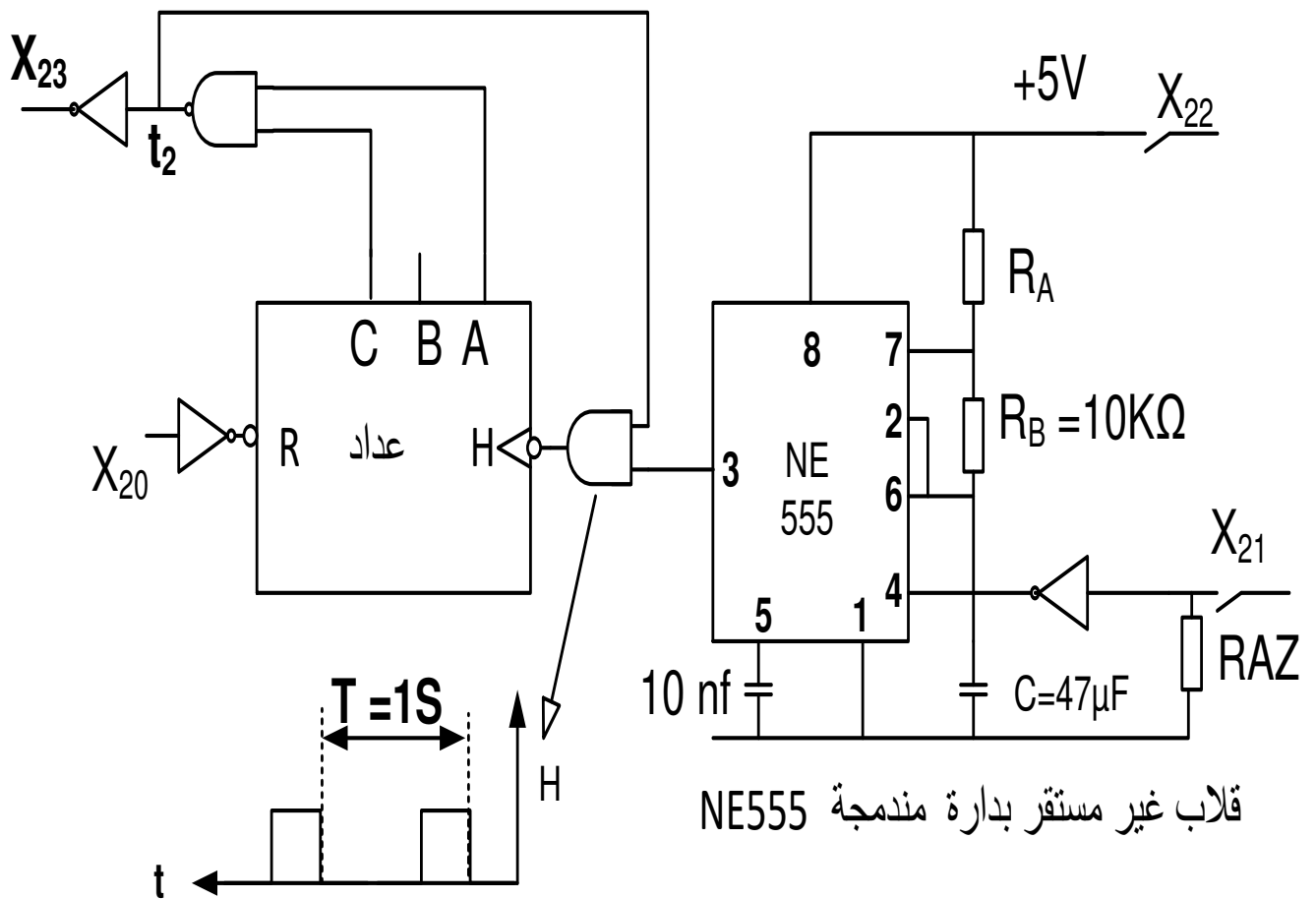المؤجل $T_2 = 5S$ للتحكم EV_2 : (الشكل 11)



قلاّب غير مستقر بدارّة مندمجة NE555

أسئلة الامتحان

1. التحليل الزمني :

س31 : أكمل النشاط البياني (A-0) (على وثيقة الإجابة ص 1 / 2)

2. التحليل الزمني :

• الأشغولة . 2 . " الملء "

س2 : أرسم متمن هذه الأشغولة من وجهة نظر جزء التحكم .

س3 : أوجد مخطط تدرج الـ م.ت.م.ن (GS / GCI / GPN)

س4 : في م.ت.م.ن القيادة والتهيئة وعند التهيئة الأولية للنظام ما هي الشروط الأولية التي يجب توفرها؟

• أنماط التشغيل و التوقف :

س5 : أكمل (على وثيقة الإجابة 3/3) بيان (GEMMA) مستعينا بدفتر الشروط

3. إنجازات تكنولوجية :

• الأشغولة . 5 . " الطبع " تجسيد العداد (الصفحة 5)

• دراسة دارة العداد (الشكل 9 الصفحة 6/5)

س6 : أملء جدول تشغيل دارة الكشف (على وثيقة الإجابة 3 / 2)

س7 : أحسب قيمة V_A إذا كانت $R_3 = R_4$

س8 : أكمل رسم دارة العداد لعد 6 علب مستعملا الدارة 74LS112 (على وثيقة الإجابة 3 / 2)

س9 : أكمل المخطط الزمني المفصل لتشغيل دورة هذا العداد (على وثيقة الإجابة 3/1)

• الأشغولة . 3 . " الغلق "

س9 : أكمل جدول معادلات التنشيط و التخميل لمراحل هذا المتمن . (على وثيقة الإجابة 3 / 2)

س10 : أكمل (على ورقة الجواب 3/3) رسم المعقب الكهربائي لهذه الأشغولة مع رسم دارة التحكم و دارة

الإستطاعة للرافعة B

• 33 الأشغولة . 2 . " الملء "

- دارة المؤجلة T_1 (الشكل 10 الصفحة 6).

س11 : أحسب قيمة المكثفة C


- دارة المؤجلة T_2 (الشكل 11 الصفحة 6).

س12 : أحسب قيمة المقاومة المتغيرة Ra في دارة توليد النبضات للحصول على إشارة دورها $T = 1S$ علما


أن : $C = 47\mu F$ و $R_b = 10K\Omega$

تملاً وتسلم هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة

س1: النشاط البياني (A0) :

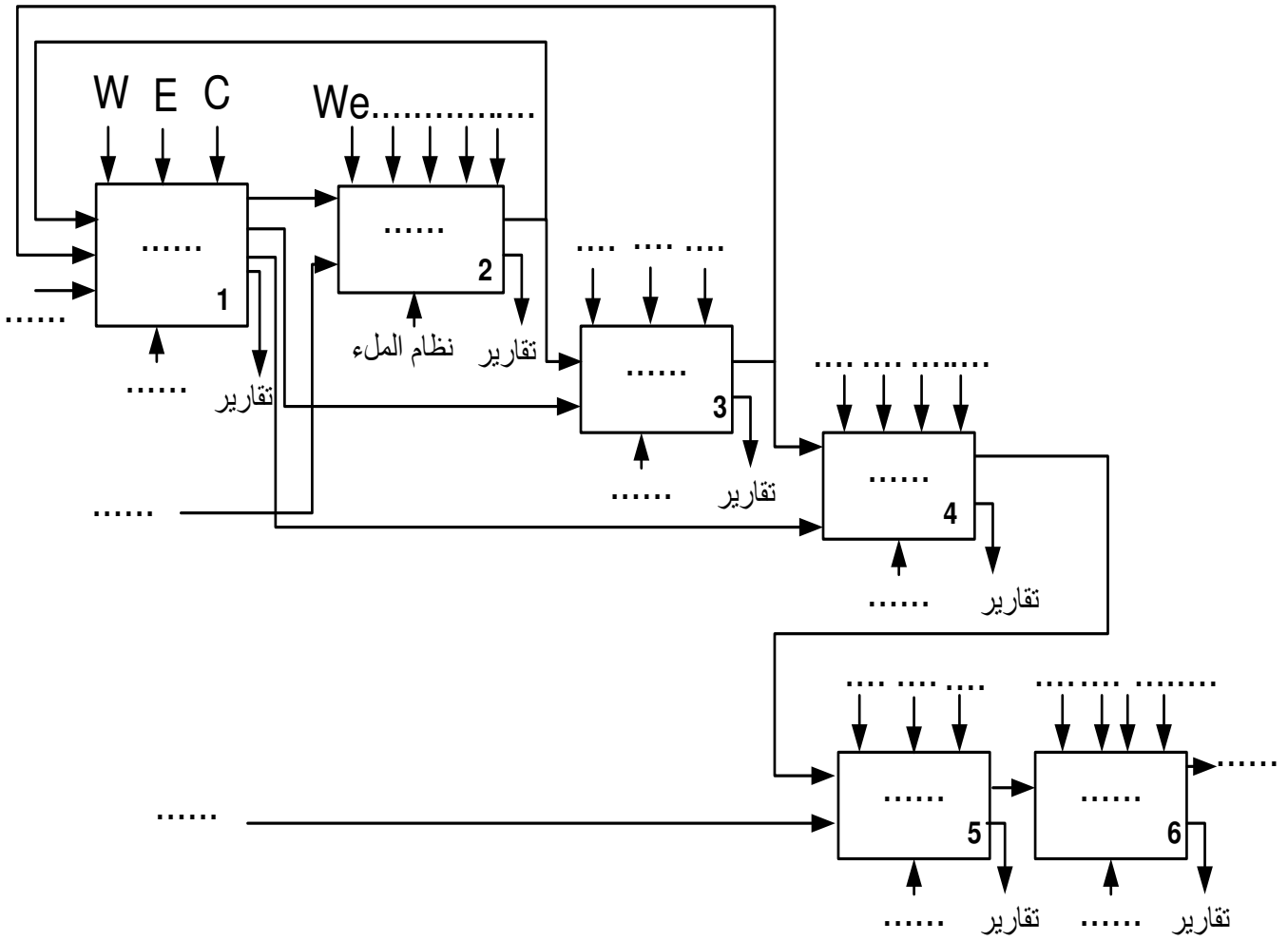

س9 : المخطط الزمني للعداد :

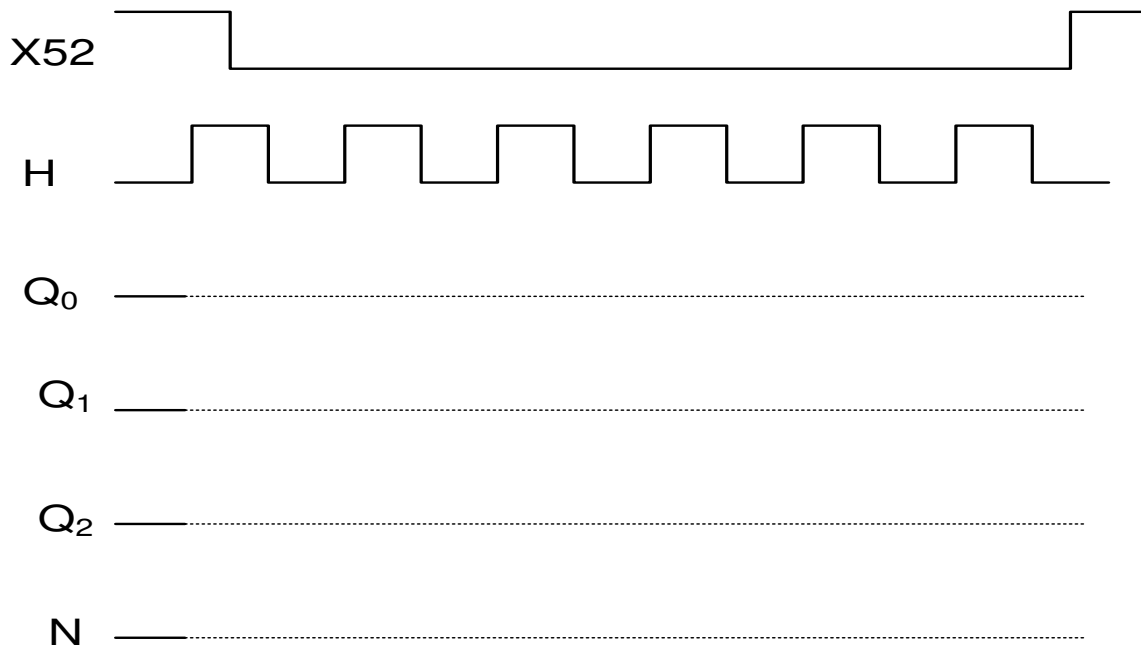


تملاً وتسلم هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة

س6: جدول تشغيل دائرة الكشف

الحالة	المقل T_1	التوتر V_s	المقل T_2	المدخل S	المدخل R	المخرج Q
غياب القطعة						
مرور القطعة						

ج8: دائرة العداد لعد 12 ميدالية

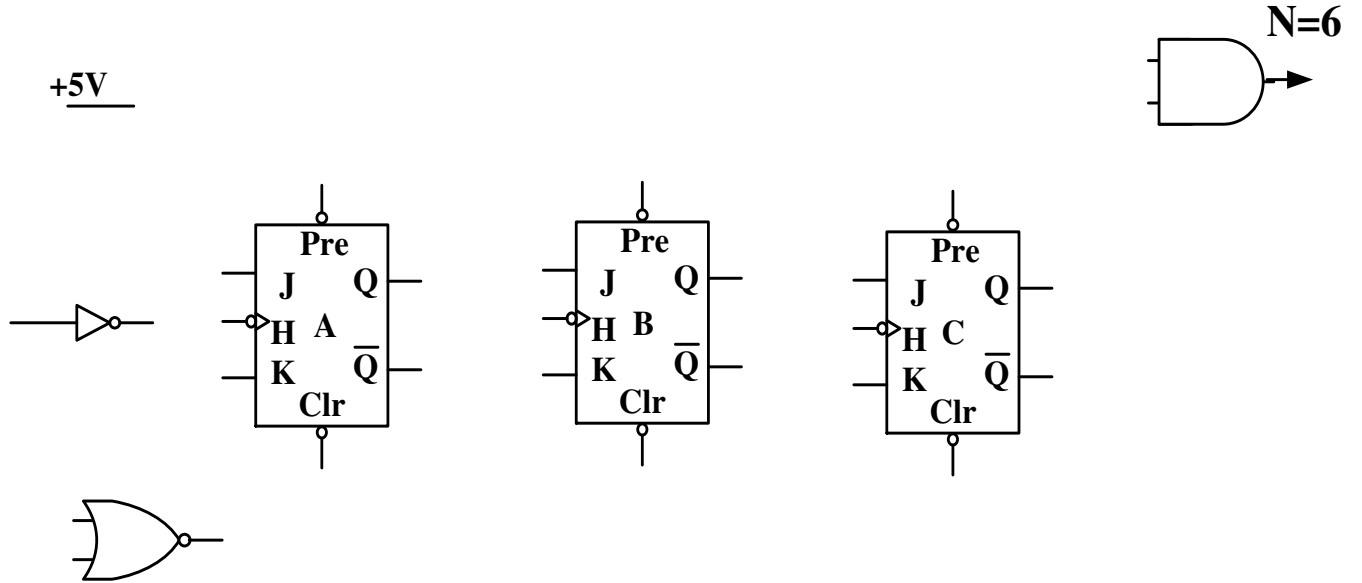


س9: جدول معادلات التنشيط و التخميل لمراحل هذا المتمعن



المرحلة	التنشيط	التخميل	الأوامر

تملاً وتسلم هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة

س5: حلقة الجيما GEMMA :


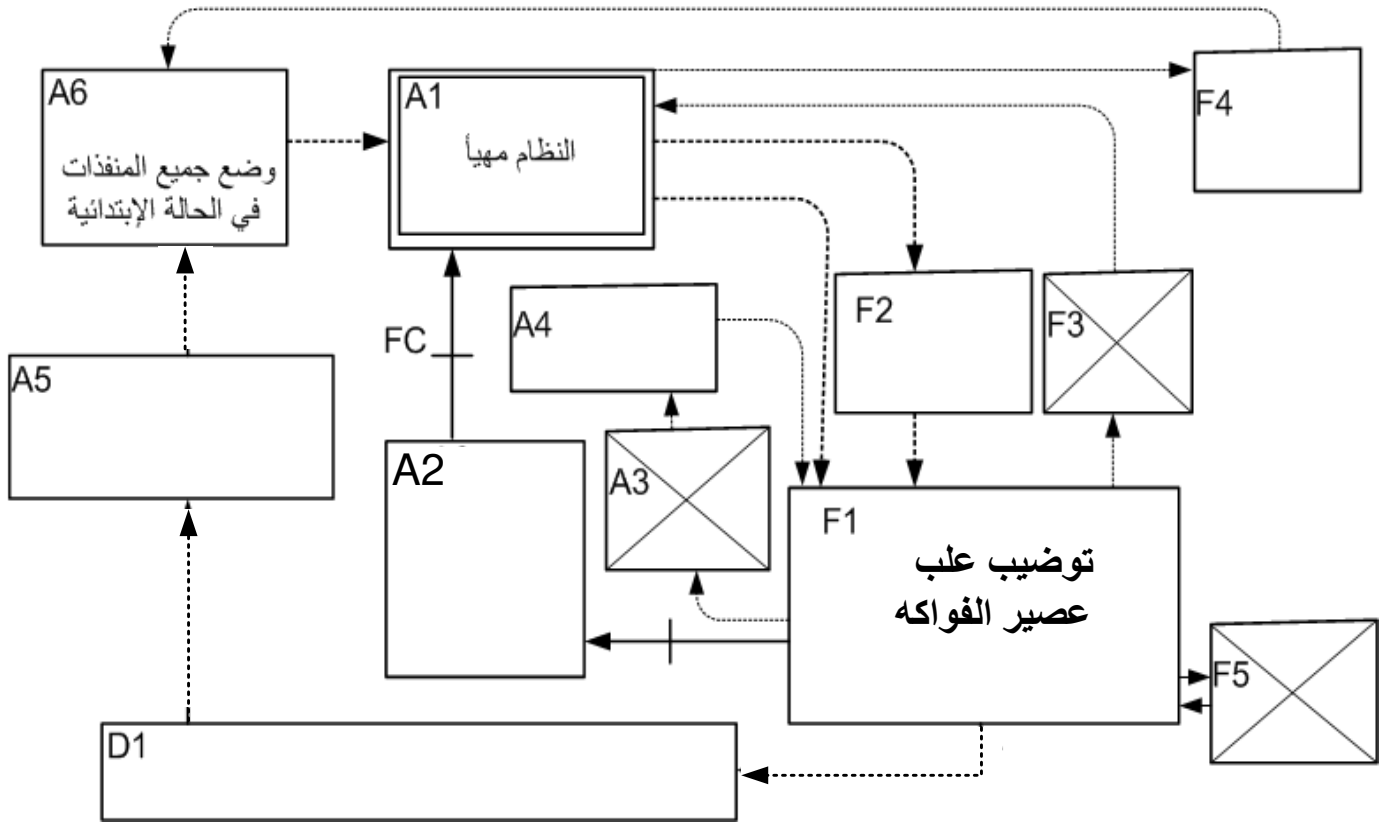


س10 : المعقب الكهربائي لأشغولة الغلق :

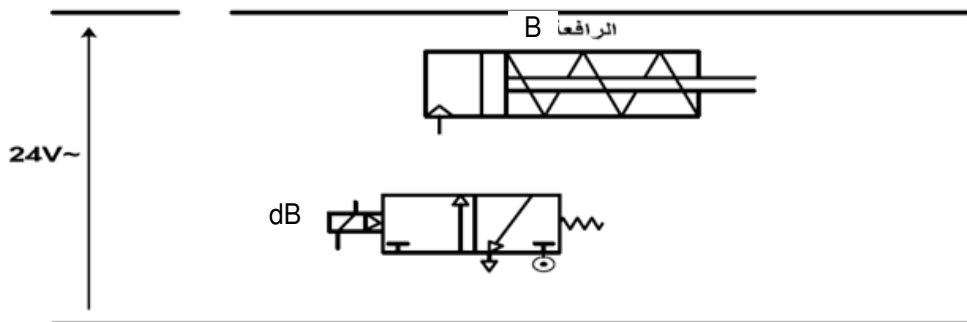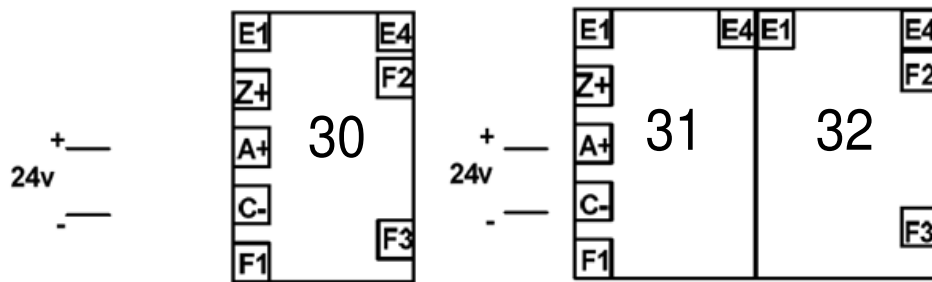

1. تحليل الوظيفي :ج1 : النشاط البياني A0 على ورقة الجواب 1 $3=(01 \times 30)$ **خطأين - 0.25****2. تحليل الزمني :**

1.2_أشغولة " الملء "

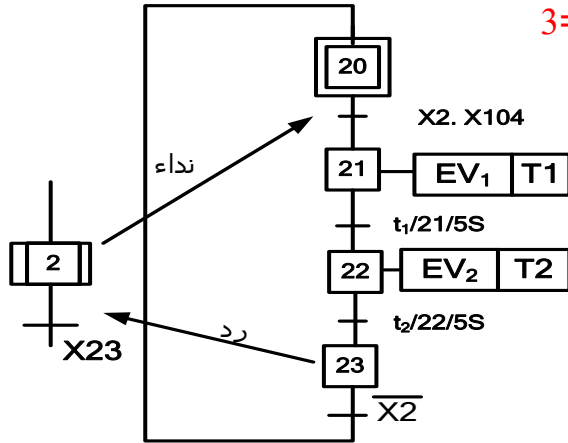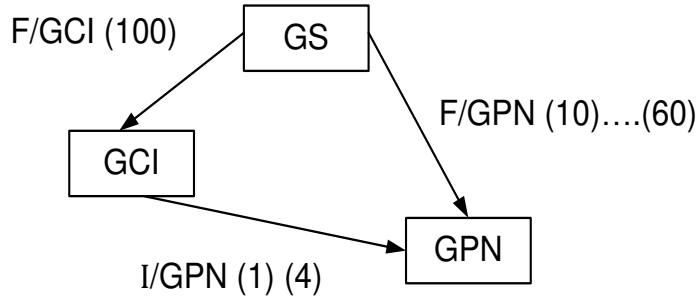ج2 : متمن الأشغولة من وجهة نظر جزء التحكم ،
وفقا لدفتر المعطيات المختصر والاشتغال المنتظر . **$(5 \times 0.5) = 2.5$** 

ج3: مخطط تدرج المتمعن

1

ج4 : في م.ت.م.ن القيادة والتهيئة وعند التهيئة الأولية للنظام الشروط الأولية التي يجب توفرها هي :

$CI = S_0 \cdot h_1$ (1)

أنماط التشغيل و التوقف :ج5: بيان GEMMA على ورقة الجواب 2 **$2.25 = 0.25 \times 9$** **إنجازات التكنولوجيا :**

• الأشغولة . 5 . " الطبع " تجسيد العداد (الصفحة 5)

ج6 : جدول التشغيل على ورقة الجواب

ج7 : أحسب قيمة V_A إذا كانت $R_3 = R_4$ **$(0,5 \times 2 = 1)$**

$$V_A = V_{CC} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V_{CC} \cdot \frac{R_4}{2R_4} = \frac{V_{CC}}{2} = 6V$$

ج8 : ترسيمة العداد باستعمال قلابات JK تحكم بالجهة النازلة . **(4×0.5)** ج9 : المخطط الزمني المحلل لدورة الاشتغال لهذا العداد (على ورقة الجواب 2/1) **$(4 \times 0,25)$**

ج 10: معادلات التنشيط و التخميل لمراحل هذا المتمعن . لأشغولة الغلق على ورقة الجواب

$$1.25 = 0.125 \times 10$$

ج 11: رسم المعقب الكهربائي لهذه الأشغولة مع رسم دائرة التحكم و الإستطاعة للرافعة B
(على ورقة الجواب 2/2) $(2 \times 0,25) + (8 \times 0,25)$

الأشغولة . 2 . " الملء "

- دائرة المؤجلة T_1 (الصفحة 6).

ج 12: حساب قيمة المكثفة C $1 = 2 \times 0.5$

$$U_C = V_{CC} \left(1 - e^{-\frac{t}{R.C}}\right) \Rightarrow \frac{U_C}{V_{CC}} = 1 - e^{-\frac{t}{R.C}} \Rightarrow e^{-\frac{t}{R.C}} = \frac{V_{CC} - U_C}{V_{CC}}$$

$$e^{\frac{t}{R.C}} = \frac{V_{CC}}{V_{CC} - U_C} \Rightarrow \ln e^{\frac{t}{R.C}} = \ln \left(\frac{V_{CC}}{V_{CC} - U_C}\right) \Rightarrow \frac{t}{R.C} = \ln \left(\frac{V_{CC}}{V_{CC} - U_C}\right)$$

$$C = \frac{t}{R \cdot \ln\left(\frac{V_{CC}}{V_{CC} - U_C}\right)} = \frac{5}{47.10^3 \cdot \ln\left(\frac{12}{12-6,3}\right)} = 142,9 \mu F$$

- دائرة المؤجلة T_2 (الصفحة 6) . $1 = 2 \times 0.5$


س 13: أحسب قيمة المقاومة المتغيرة R_a في دائرة توليد النبضات للحصول على إشارة دورها $T = 1S$

علما أن : $C = 47 \mu F$ و $R_b = 10K\Omega$


$$T = 0,7C(R_a + 2R_b) \Rightarrow R_a = \frac{T}{0,7C} - 2R_b = \frac{1}{0,7.47.10^{-6}} - 2.10.10^3 = 10,395K\Omega$$

تملاً وتسلم هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة


ج1: النشاط البياني (A0) : (0,1×30)

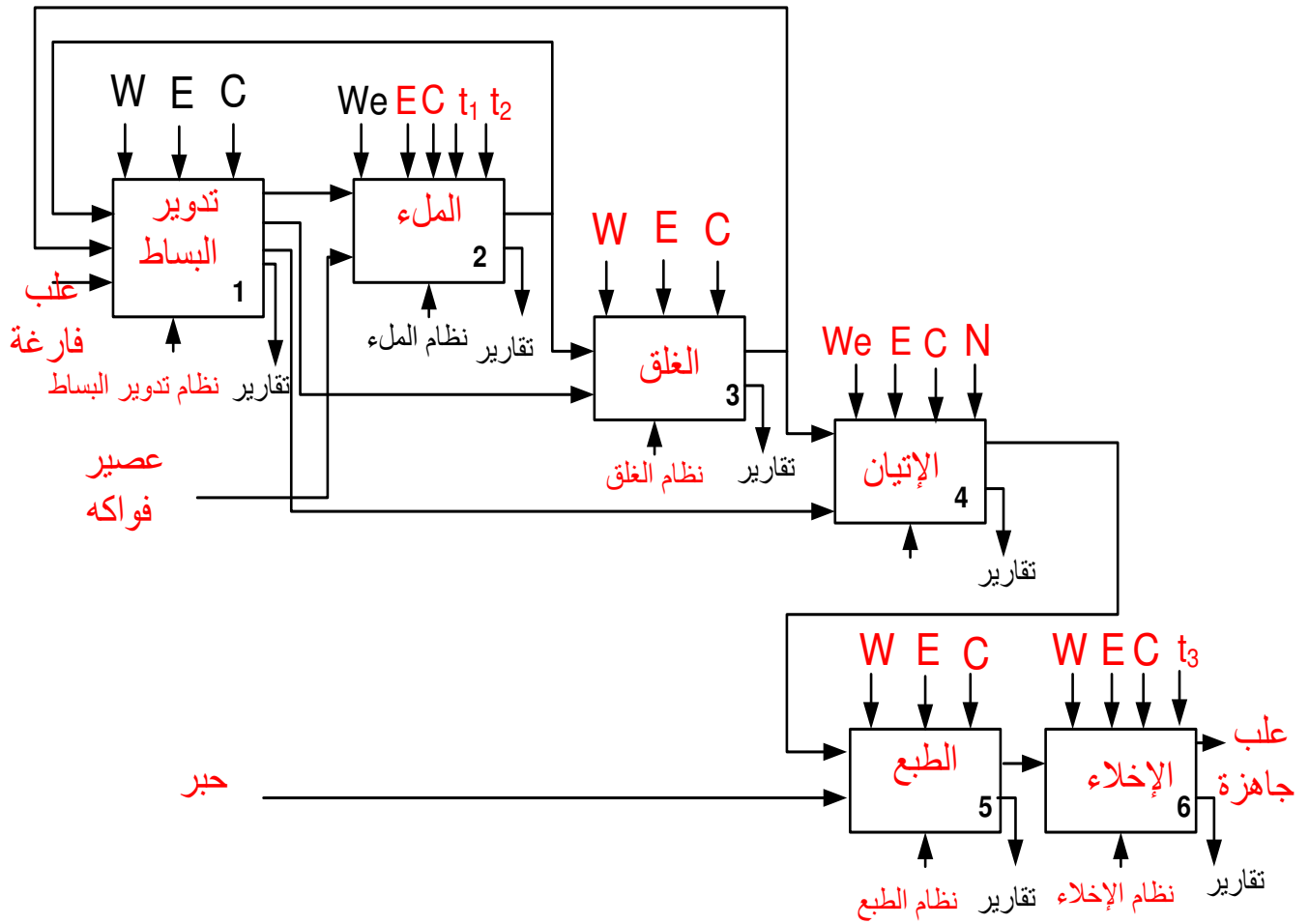


ج5: المخطط الزمني للعداد : (4×0,25)

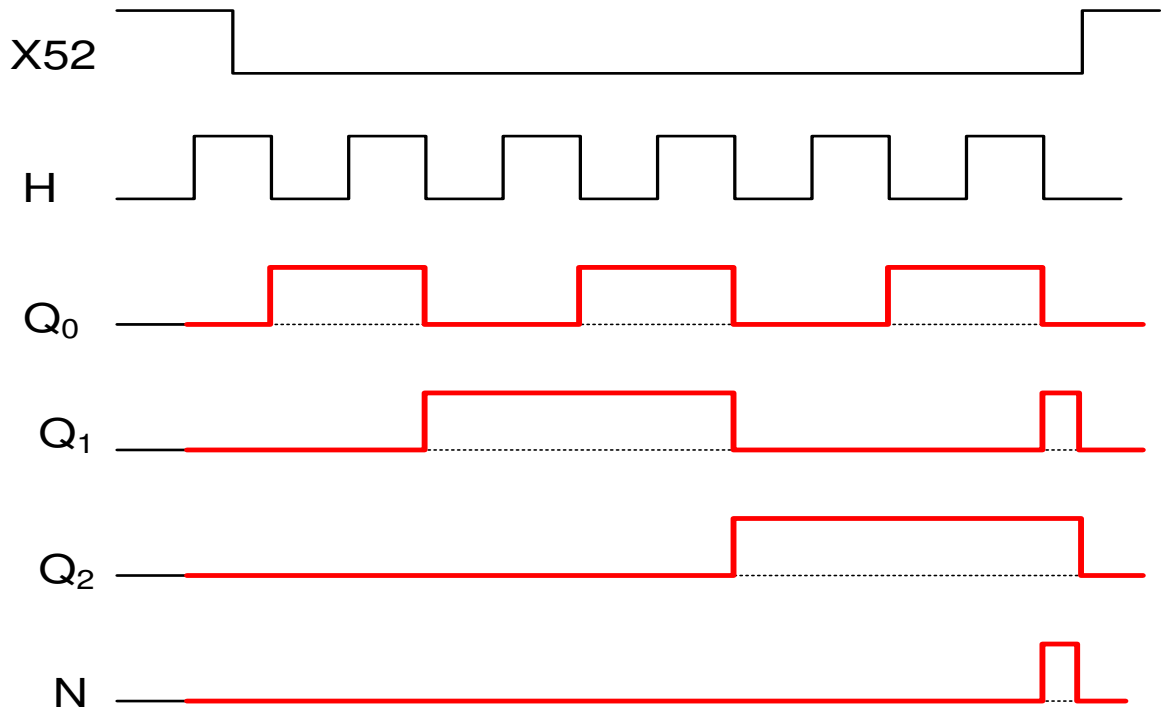

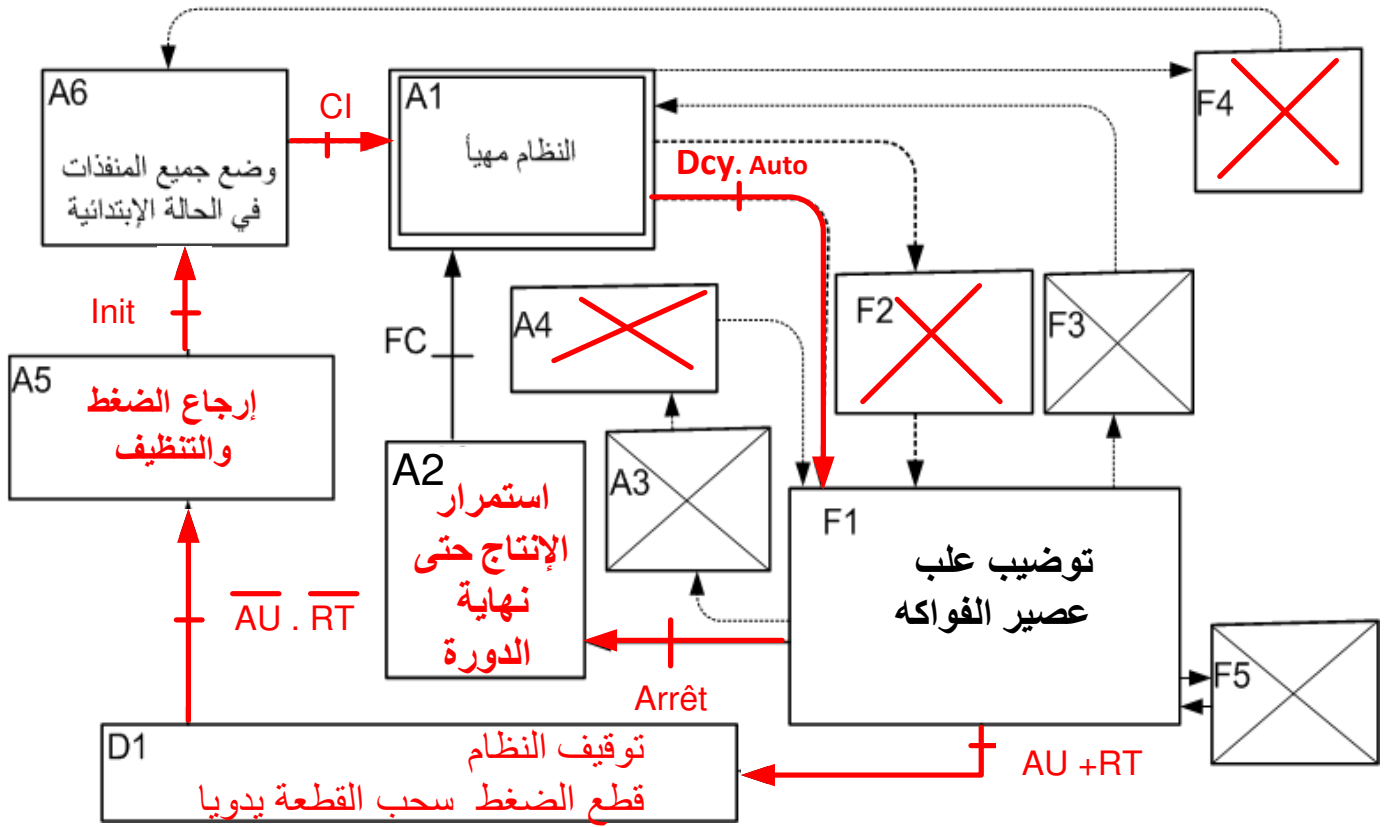تملاً وتسلم هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة
س5: حلقة الجيما GEMMA : (9×0,25)



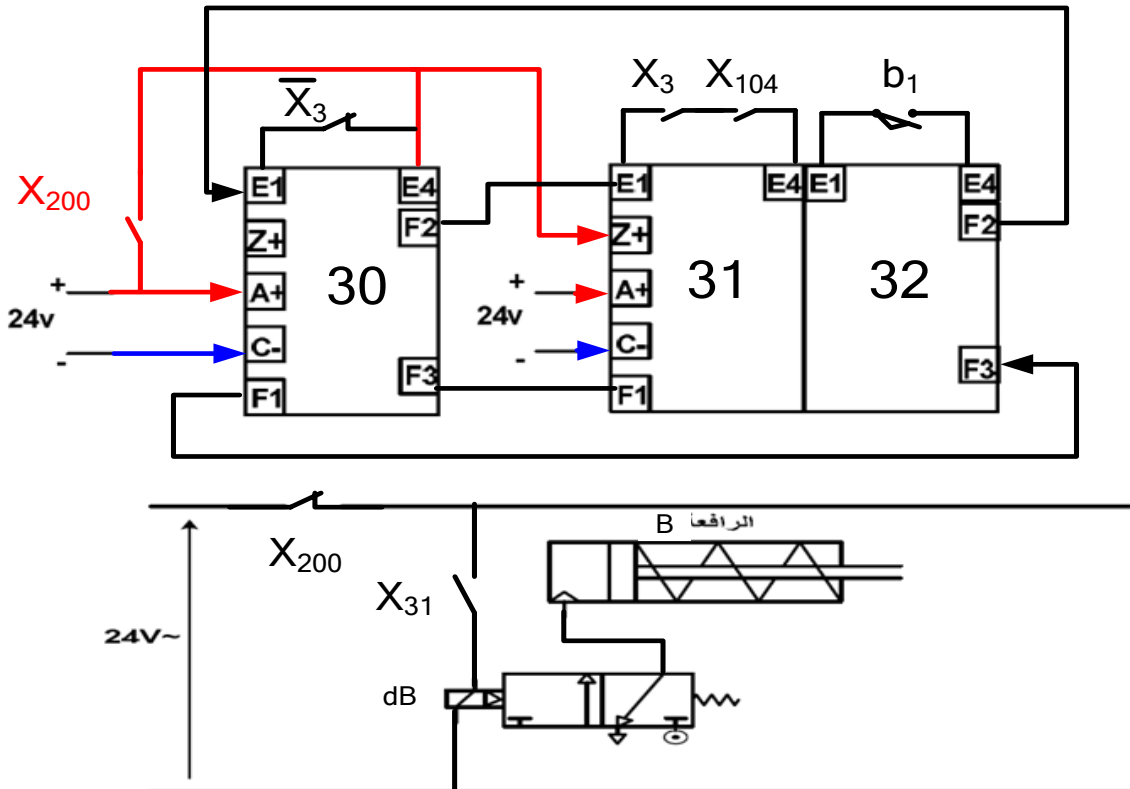س11 : المعقب الكهربائي لأشغولة الغلق : (2×0,25) + (8×0,25)




تملاً وتسلم هذه الوثيقة مع ورقة الإجابة

س6: جدول تشغيل دائرة الكشف $1.5 = 6 \times 0.25$

الحالة	المقحل T_1	التوتر V_S	المقحل T_2	المدخل S	المدخل R	المخرج Q
غياب القطعة	مشبع	0V	محصور	0	1	0
مرور القطعة	محصور	12V	مشبع	1	0	1

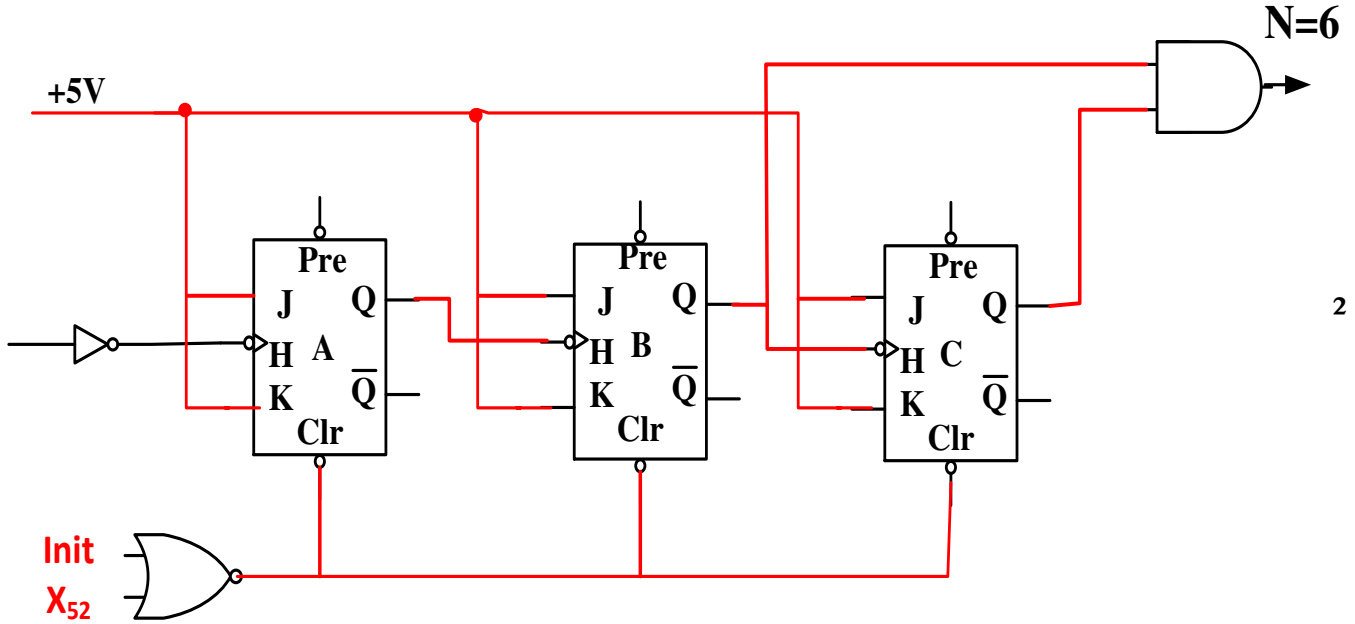ج8: دائرة العداد لعد 6 علب $2 = 4 \times 0.5$



س9: جدول معادلات التنشيط و التخميل لمراحل هذا المتمعن

$$1.25 = 0.125 \times 10$$

المرحلة	التنشيط	التخميل	الأوامر
X30	$+ X200X32. \overline{X3}$	X32	/
X31	$X30.X3.X104$	$X32 + X200$	dB
X32	$X31. b1$	$X30 + X200$	/