قسم السنة الثالثة هك

الوضعية التعلمية: تجسيد الم ت من في التكنولوجيا المبرمجة (المبرمج الآلي الصناعي API)

الإشكالية: تعرفنا في الدرس السابق عن كيفية استعمال المعقبات في تجسد وظيفة التحكم في الأنظمة الألية.

هل نستعمل المعقبات في الأنظمة الألية المعقدة ام نستعين بالتكنولوجيا أخرى؟ ماهي؟ ولماذا؟

المناقشة :

ان التحكم في الأنظمة الالية باستعمال التكنولوجيا المربوطة له عدة مساوئ

- التركيب الكبير خاصة في الأنظمة المعقدة (كل مرحلة تمثل بمقياس)
 - العدد الكبير من الاسلاك والربط معقد
 - في حالة تغيير في النظام يجب تغيير كامل الربط

يمكن الاستغناء عن التكنولوجيا المربوطة والاستعانة بالتكنولوجيا المبرمجة (API) للتحكم في الأنظمة الالية خاصة المعقدة منها نظرا لما يتميز المبرمج الالي من عدة إيجابيات.

- جهاز صغير في الحجم قادر على التحكم في عدد كبير من المنفذات
 - عدد الاسلاك قليل والربط بسيط
 - قابل للبرمجة وبتالى يتيح لك تحكم مرن في المنفذات
- قابلية التعديل في برنامج التحكم بكل سهولة وبدون تغيير في المرابط

المبرمج الآلي الصناعي (Automate programmable industriel):

هو جهاز تكنولوجي موجه للمجال الصناعي قابل للبرمجة يسمح بقيادة الأنظمة الآلية بالتحكم في المنفذات المتصدرة وذالك بمعالجة المعلومات المنطقية، التماثلية أو الرقمية المكتسبة من النظام الآلي وفق برنامج مكتوب في الذاكرة.

المبرمجيات الآلية الأكثر إستعمالا في الصناعة:

. الخ.. Mitsubishi ، Millenium ، Télémécanique & Schneider ، Siemens



التكوين:

يبين الشكل الرسم التخطيطي للبنية الداخلية للمبرمج الآلي الصناعي. يتكون المبرمج الآلي الصناعي أساسا من:

• الذاكرة:

- إستقبال المعلومات من المداخل.
- إستقبال المعلومات من وحدة المعالجة لتحويلها إلى المخارج.
 - إستقبال و الإحتفاظ بالبرامج.

• وحدة المعالجة:

- تحقيق كل العمليات المنطقية والحسابية ابتداء من البرنامج.
 - قراءة وكتابة المعلومات الموجودة في الذاكرة.

• المداخل و المخارج:

يتميز كل مبرمج آلي صناعي بعدد المداخل والمخارج الذي يملكها، كما يمكن زيادة عدد المداخل والمخارج بإضافة مقاييس (modules) إلى المبرمج الآلي حسب الحاجة.



√ المداخل:


تستقبل المعلومات من عناصر جزء التحكم (زر التشغيل، زر التوقيف) ،الملتقطات إلخ. نذكر 03 أنواع من المداخل:

- المداخل المنطقية (T.O.R): تسمح بربط أزرار التشغيل، ملتقطات الوضعية، مماسات أجهزة الحماية...إلخ
 - المداخل التماثلية (Analogique): تسمح بربط الملتقطات الحرارية، الضغط ...إلخ
- المداخل الرقمية (Numérique): تسمح بربط الملتقطات الرقمية أو معلومات صادرة من وحدة معالجة رقمية.

√ المخارج:

تصدر المعلومات إلى المنفذات المتصدرة وإلى المؤشرات الضوئية لقمطر التحكم. نذكر نوعين من المخارج:

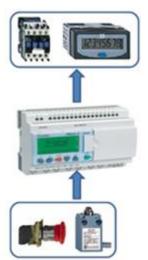- المخارج السكونية (Statique): تسمح بربط حمولات عبر مقحل MOSFET داخلي، تكون مغذات بالتوتر المستمر فقط.
 - المخارج بالمرحلات (Relais): تسمح بربط حمو لات عبر ملمس، تكون مغذات سوآءا بالتوتر المستمر أو المتناوب.



قمطر البرمجة

الوحدة المركزية

للمعالجة

الذاكر ة

الدخول

و سائط

الخروج


قمطر البرمجة (Console de programmation):

تتم البرمجة عادة باستعمال الكمبيوتر (PC) أين يتم تحميل برمجية (Logiciel) خاصة للبرمجة والمناسبة للمبرمج الآلي المستعمل. هذه البرمجية تسمح بنقل البرنامج من الكمبيوتر إلى المبرمج الآلي الصناعي.

توصيل المبرمج API بالنظام الآلى:

البرنامج الموافق للتشغيل يخزن في الذاكرة، يقوم المعالج بتنفيذه تبعا للمعلومات المكتسبة من وسائط الدخول ثم يحرر الأوامر المناسبة التي ترسل إلى المنفذات المتصدرة عبر وسائط الخروج.

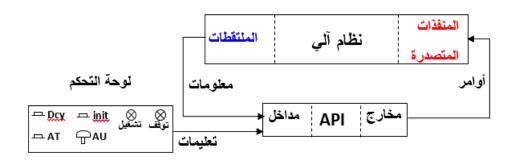- وسائط الخروج تحتوى أساسا على مضخمات إشارات منطقية
 - وسائط الدخول عبارة عن سلسلة اكتساب للمعلومات



خصائص المبرمج الآلى:

- مخارجه إستطاعية (توفر استطاعة كافية لتشغيل المنفذات المتصدرة).
 - يتحمل الظروف الصناعية الصعبة (الحرارة، الغبار ،...).
 - امكانية تغيير أداء النظام بدون تغيير التوصيلات وفي زمن قصير
- برمجته بسيطة ولا تتطلب مختص في الإعلام الآلي غالبا برمجة بيانية.

ترميز المداخل والمخارج للمبرمج الآلى

- المبرمج الآلي الصناعي Millenium:
- يتم ترميز مداخل المبرمج الألى بالحرف I متبوعا برقم المدخل (I1 , I2, I3, ...)
- يتم ترميز مخارج المبرمج الألي بالحرف O متبوعا برقم المخرج (O1,O2,O3,...)

المنطقة المنطقة عدادل المنطقة عدادل المنطقة 2 مدادل المنطقة 2

- المبرمج الآلي الصناعي TSX 28:

للشركة الألمانية shneider ينقسم الى 6 اقسام

- الأقسام الفردية للمداخل تحتوي على 16 مدخل لكل قسم ويرمز لها ب 11,1 الى 11, F
- الأقسام الزوجية للمخارج تحتوي على 12 مخرج لكل قسم ويرمز لها ب Q0,12 الى Q0,12 و

البرمجة (Programmation):

تتمثل البرمجة في ترجمة معادلات تشغيل النظام الآلي إلى اللغة الخاصة للمبرمج الآلي. من بين اللغات الأكثر إستعمالا:

- لغة المماسات ("Langage à contacts "Ladder diagram")
- لغة الغرافسات ("Langage GRAFCET "Sequential Function Chart :SFC")


• البرمجة بلغة المماسات (Langage Ladder):

√ البرمجة لغة المماسات:

عبارة عن سلسلة متتالية من المماسات لنقل المعلومات المنطقية من المداخل إلى المخارج. تعتبر ترجمة بسيطة لدارات التحكم


✓ خطوات البرمجة بلغة المماسات انطلاقا من دفتر الشروط:

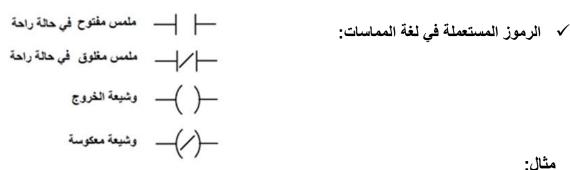- انشاء المتمن الموافق للتشغيل
- انشاء جدول لعنونة المداخل والمخارج
- استعمال لوحة الملامس لإنشاء المتمن في لغة المبرمج الالي الصناعي اعتمادا على جدول التعيينات للمداخل والمخارج
 - التشغيل و التحقق



- البرنامج بلغة المماسات (Langage ladder):

- دارة التحكم في محرك اتجاه واحد للدوران

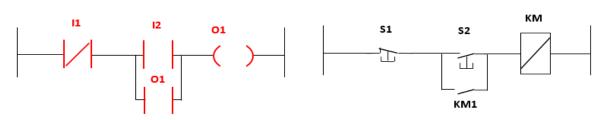


تعين المداخل والمخارج

المخارج: المداخل:

01+01 (ملمس إضافي مفتوح في الراحة) KM 11 (ملمس مغلق في الراحة) **S1**

12 (ملمس مفتوح في الراحة) **S2**

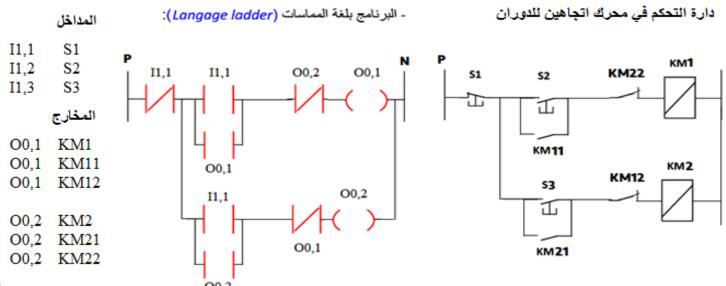دارة التحكم في محرك دو اتجاهين للدوران بالمبرمج الالي الصناعي TSX28



✓ البرمجة بلغة الغرافسات (langage grafcat):

التعريف بلغة الغرافسات: هي لغة ذات مستوى عالي تشبه الم.ت.م.ن القاعدي لتسهيل برمجة الأنظمة التعاقبية. لاستعمال هذه اللغة في المبرمج الآلي الصناعي (Functional Block Diagram) FBD)، نختار نمط البرمجة ولي المبرمجة بلغة الغرافسات (SFC).

الرموز المستعملة: نفس الرموز المستعملة في الم.ت.م.ن (GRAFCET)


دفتر الشروط: بعد تواجد القطعة و الضغط على dcy تبدا الثاقبة في الدوران و النزول لثقب القطعة ،وبعد الثقب تصعد الثاقبة مع الدوران

الإختيارات التكنولوجية:

المنفذات المتصدرة	المنفذات	الأفعال
ملامس الخط 24v ~ KM1	M1 محرك لامتزامن ~ 3 220/380v إتجاه واحد للدوران	دوران رأس انثاقبة
ملامس الخط 24v ~ KM21	M2 محرك لامتزامن ~ 2 220/380v	نزول رأس الثاقبة
ملامس الخط 24v ~ KM22	إتجاهين للدوران	صعود رأس الثاقبة


الملتقط	الوظيفة
ملتقط كهروضوئي 03 نواقل Cp	الكشف عن القطعة الحديدية
ملتقط الوضعية A0, A1	الكشف عن وضعية الثاقبة

متمن من وجهة نظر الجزء التحكم:

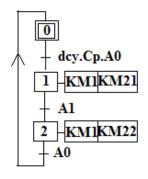


البرنامج بلغة الغرافسات:

عنونة المداخل والمخارج:

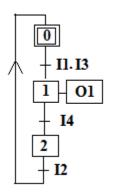


€-	المخار	خل	المدا
01	KM1	I1	Dcy
02	KM21	I2	Ср
03	KM22	I3	Α0
		I4	A1

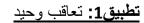


(langage grafcet) أكتب هذا المتمن بلغة المتمن

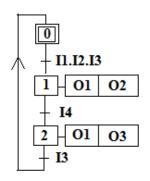حيث نمثل : المداخل : (Inputs(I) و المخارج : Outputs(O)



1

4 **O**3

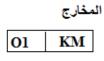

	المداخل
I 1	Xl
I2	X
I3	X104
I4	m



· Auto . f₁

I3.I4

-∣Ev | T

dF

Cy/Cy . f₁

10

للنداء

 $-X_{1}.X_{104}$

KM

تطبيق 2: تعاقب وحيد مع تشغيل آلي و دورة بدورة .


أكتب هذا المتمن بلغة المتمن (langage grafcet)

KM

EV

F

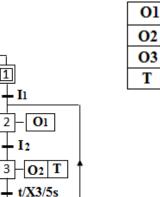
حيث نمثل : المداخل : Inputs(I) و المخارج : Outputs(O)



I3 .I5

المفارج المداخل

Il	dcy
12	m
I3	fì
I4	cy/cy
I5	Auto
t	t

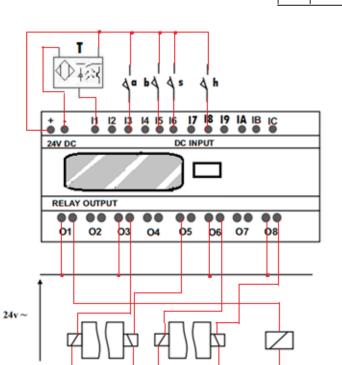

<u>تطبيق 3:</u> اكمل ربط المبرمج الالى الصناعي مع عناصر

الدخول و الخروج

- المؤجلة T لتحكم في المحرك بتحريض الوشيعة KM
 - الزر a لخروج الرافعة c
 - الزر b لدخول الرافعة C
 - الزر s لخروج الرافعة A
 - الزر h لدخول الرافعة A

dC+