الوحدة التعليمية: وظيفة الحماية

طرح الإشكالية:

كل الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كهربائية معرضة إلى أخطار ناتجة إلى عدة عوامل من بينها:

- ❖ التوترات المفرطة: surtensions هي الحالة التي يفوق فيها التوتر المطبق القيمة الإسمية للتشغيل.
- ♦ التيار المفرطة: surtensités هي الحالة التي تفوق فيها شدة التيار القيمة الإسمية للتشغيل و هي نوعان:

الدارة القصر: court-circuit. الحمولة المفرطة: sur charge

وسائل الحماية	تأثيرها	السبب	الاضطرابات
- منصهر (فاصم) - مرحل حراري	 زيادة غير عادية في شدة التيار هذه الزيادة تؤدي الى تسخين بطيء قادر على إتلاف التركيب 	عند زيادة الأجهزة المغذاة من نفس المأخذ	الحمولة المفرطة
- منصهر (فاصم) - مرحل مغناطيسي	- إنشاء قوس كهربائي - تسخين معتبر يؤدي الى دوبان النواقل	ارتفاع فجائي للتيار في دارة ناتجة عن تماس كهربائي بين طورين أو طور وحيادي	الدارة القصرة
- المرحل ضد التوتر المفرط - تفرقة الدارات ذات توتر مختلف - الواقي من الصواعق	 يحدث انفصام العوازل دارة قصرة اتلاف التجهيز 	- تماس بين أسلاك توتر مرتفع و منخفض - الصواعق	التوتر المفرط

I- 1 الحماية ضد الدارات القصيرة: المنصهر (FUSIBLES)

1.1 التعريف: هو عبارة عن جهاز وصل وظيفته هي فتح الدارة المراد حمايتها بإنصهار عنصر معين

<u>2.1 الرمز:</u>

3.1 أنواع خراطيش الفواصم: يوجد نوعان من الفواصم:

• خرطوشة أسطوانية: يستعمل هذا النوع في المنازل والميادين الصناعية








• خرطوش بسكين: يستعمل هذا النوع في الميادين الصناعية







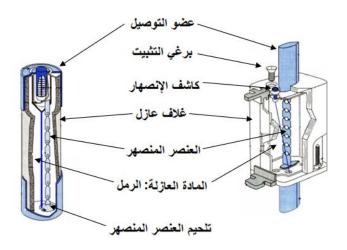1. 4 التكوين: العناصر الأساسية المكونة للخرطوشة مهما كان نوعها:




خرطوشة اسطوانية

خرطوشة بسكاكين

الوظيفة	المادة	العنصر
ضمان مقاومة ميكانيكية جيدة و قدرة تحمل الصدمات الحرارية	الخزف	غلاف عازل
تثبيت الخرطوشة على التجهيز (حامل الفاصم) و تحقيق التوصيل	نحاس فضىي	عضو التوصيل الكهربائي
بأجهزة الدارة		
الكشف عن التيار المفرط و قطع الدارة المراد حمايتها	نحاس أو فضة	عنصر المنصهر
إخماد سريع للقوس الكهربائي عند الإنصهار وتحقيق العزل بعد القطع	سيليس	الرمل

1. 5 مبدأ التشغيل: تربط المنصهرة على التسلسل في دارة فإدا زاد التيار في الدارة عن التيار العادي للجهاز المراد حمايته فان سلك المنصهرة يسخن ويذوب وبالتالي ينقطع التيار في الدارة وبالتالي يحمى الجهاز.

1.6 لوحة الإشارة:

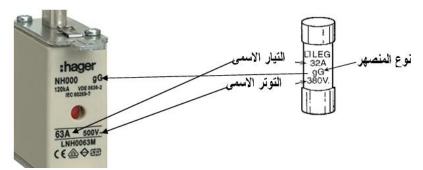

7.1 تصنيف الفواصم: هناك ثلاثة أقسام للفواصم حسب الإستعمال:


الإستعمال	النوع (القسم)
إستعمال عام للحماية ضد الحمولة المفرطة و ضد الدارات القصيرة	(سریع جدا)gF
إستعمال عام (زمن الانصهار غير مؤجل)	gG, GI
مرافق للمحرك للحماية ضد الدارات القصيرة فقط	(بطیئ) am

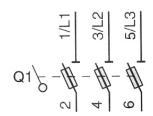8. 1 كيفية إختيار الفواصم:

- قسم الفاصم : am ;gF ;gG
- المعيار In (الشدة الإسمية): هي الشدة التي يمكن ان تعبر الفاصم بدون ان تحدث تسخينا غير عادي او انصهار ا
 - التوتر الإسمي: يمثل القيمة العظمى للتوتر التي يمكن ان يشتغل تحتها الفاصم
 - قدرة القاطع
 - الشكل و الأبعاد



ملاحظة: يوجد قواطع حاملة للمنصهرات من بينها القاطع اليدوي (قاطع عازل) sectionneur رمز له



I- 2 الحماية ضد حمولة المفرطة: المرحل الحراري


اشكال: يقوم محرك برفع ثقل M1 الى ارتفاع معين فيمتص تيارا I=10A (يساوي التيار الإسمى)

ويقوم نفس المحرك برفع ثقل اخر M2 الى ارتفاع معين فيمتص تيار ا I>10A (أكبر من التيار الإسمى)

الملاحظة :ارتفاع غير عادي لدرجة حرارة المحرك رغم وجود

المنصهرات من نوع aM

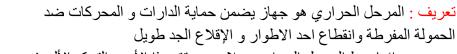الإستنتاج: المنصهرات من هذا النوع لا تحمي المحركات في حالة زيادة التيار (فرط في الحمولة) الحل: يكمن الحل في استعمال جهاز اخر للحماية ويسمى المرحل الحراري




- . يجب دائما ربط المرحل الحراري بملامس يحقق هذا الأخير التحكم الألي في الدارات بينما يسمح المرحل الحراري بكشف الحمولات المفرطة وفتح دارة التحكم للملامس في حالة الخلل.
- لا تتحقق الحماية ضد الدارات القصيرة بسبب ضعف قدرة القطع للملامس لذا يجب ان يرفق المرحل الحراري دائما بفواصل او أجهزة تضمن الحماية ضد الدارات القصيرة.




I=10A

الرمز:

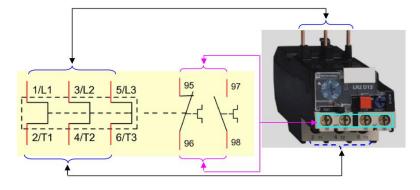



التكوين:

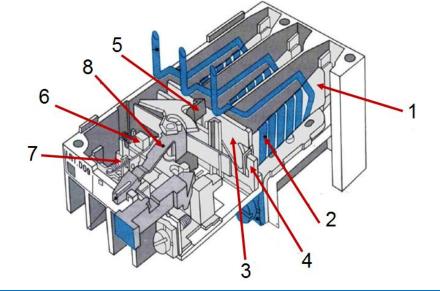




التعيين	الرقم	التعيين	الرقم
عتلة	5	ثنائي الشفرة	1
نظام التسيب (القطع)	6	ناقل كهربائي	2
ملمس ثانوي	7	ضابطة علوية	3
ضبط معيار للتسيب (تيار القطع)	8	ضابطة سفلية	4

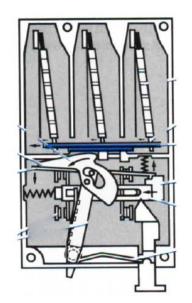


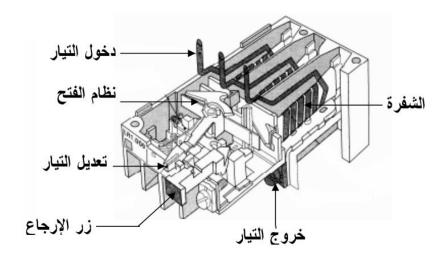



الواجهة الإمامية للمرحل:

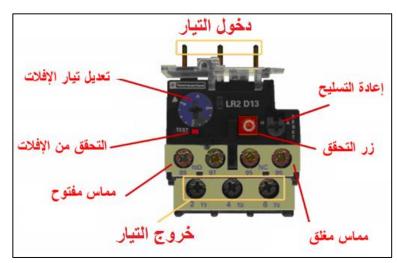


مبدأ التشغيل:

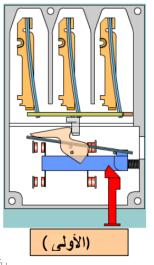

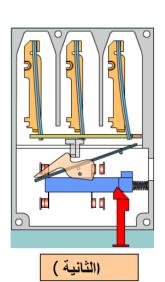

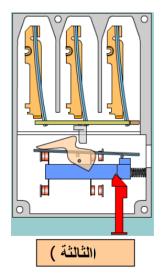

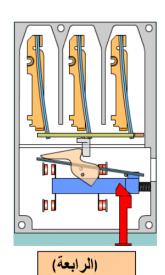

- يمر التيار الكهربائي بالقيمة الإسمية التي عمل بها المحرك ، وفي كل شفرة من االشفرات الثنائية للمرحل الحراري طور (ناقل) ملفوف حولها على شكل حلزوني (الشفرات الثنائية غير مقوسة) (الحالة الأولى)
 - فإذا ارتفع التيار عن قيمة التيار الإسمية للمحرك يؤدي الى تقوس الشفرات الثنائية (الحالة الثانية)
- يؤدي هدا التقوس للشفرات الى تغير وضعية المماسين في يفتح المغلوق ويغلق المفتوح (مماس لقطع التيار عن المحرك ومماس للمشايرة او التنبيه) (الحالة الثالثة)
 - وعند برودة الشفرات الثنائية لا يسمح المرحل الحراري بمرور التيار للمحرك الا بعد الضغط على زر إعادة التسليح (الحالة الرابعة)

ملاحظة: يوجد ثلاث تماسات رئيسة للمرحل الحراري و تماسيين إضافيين (96-95) و (97-98)

- (96-95) مماس الحماية ويربط مع دارة التحكم فعند وجود الخلل (يكشف عنه المرحل الحراري) يفتح مماس الحماية مما يؤدي الى انفتاح الملامس الكهرومغناطيسي (قطع التيار عن المحرك)
 - . (98-97) مماس المشايرة (لتنبيه الصوتي او الضوئي)

المرحل الحراري عموما هو: تفاضلي أو معوض

* مبدأ التجهيز التفاضلي:

المرحل الحراري يراقب توازن التيارات في الأطوار الثلاثة لتغذية المحرك، لما يصبح الاستهلاك غير متوازن وهذا في حالة انقطاع طور ما فإن التجهيز المسمى تفاضلي يؤثر على نظام التسيب للمرحل فيقطع دارة التحكم.

* مبدأ التعويض الحراري:


لتفادي القطع السريع الناتج عن تغيرات درجة الحرارة للوسط يركب على نظام التسيب الرئيسي ثنائي شفرة للتعويض، هذا الأخير يتقوس في الاتجاه المعاكس للثنائي شفرة الرئيسية.

كيفية إختيار المرحل الحراري:

يتم إختيار المرحل الحراري حسب الخصائص التالية:

- 1- تيار التعديل: تتعلق قيمته بقيمة التيار الإسمي (In).
 - 2- التوتر الإسمي (Un) .
- 3- التشغيل التفاضلي: لحماية العتاد ضد التشغيل في الأحادي الطور، يجب أن يكون المرحل الحراري تفاضليا
 - 4- التعويض الحراري : في حالة التشغيل في محيط بارد أو ساخن يجب أن يكون المرحل الحراري معوضا .
 - 5- قسم التشغيل: يوجد أقسام للمرحل حسب مدة الإقلاع للمحركات:
 - قسم 10 : زمن الإقلاع للمحرك أقل من 10s .
 - قسم 20 : زمن الإقلاع للمحرك أقل من 20s.
 - قسم 30s : زمن الإقلاع للمحرك أقل من 30s .

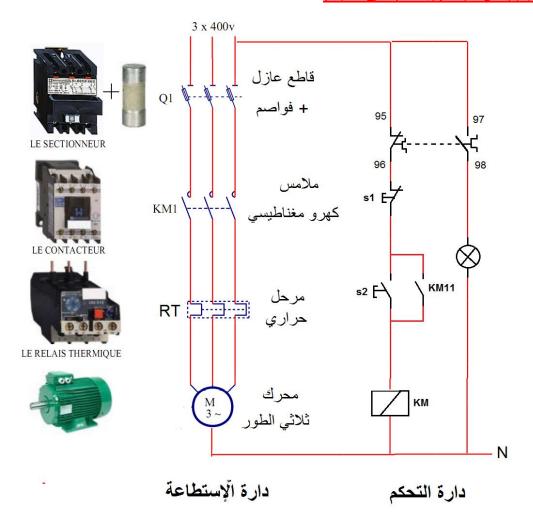تركيب مرحل حراري في دارة كهربائية (اقلاع محرك)



نشاط:

اختيار المرحل الحراري F1 لحماية المحرك من الحمولة المفرطة

. Pu=0.37 KW · In=1.12A

- 1- علما أن المحرك يصل إلى السرعة الإسمية خلال \$ 7.5 ، عين قسم التشغيل للمرحل الحراري ؟
 - 2- عين عدد أقطابه الضرورية ؟
 - 3- عين مرجع المرحل الحراري المستعمل و أعط المجال الضبط (وثيقة 3) صفحة 130 ؟
- 4- علما أن تيار الإقلاع Ir = In و نضبط Ir = In تحقق من عدم إعتاق المرحل الحراري قبل نهاية الإقلاع (وثيقة رقم 1) صفحة 129 ?

إختيار الفواصم الموضوعة في القاطع العازل Q1:

- 5- عين نوع الفواصم المستعملة لحماية المحرك ضد تيارات الدارة القصيرة ؟
 - 6- عين معيار الفواصم باستعمال وثيقة الصانع الخاصة للمرحل الحراري .
- 7- علما أن مرجع القاطع العازل هو: LS 1 D 2531 A 65. عين إذن أبعاد الفواصم؟
 - 8- إستنتج من النتائج السابقة مرجع الفواصم (وثيقة 5) صفحة 131
- 9- عين زمن إنصهار الفواصم في حالة ظهور دارة قصيرة و وصول التيار إلى A 20 (وثيقة 2) صفحة 129؟



- الحل : 1- نستنتج أن القسم هو \$ 10 .
- 2- بما أن المحرك ثلاثي الطور فعدد أقطابه 3.
- 3- التيار الإسمي هو A 1.12 نستخرج من الوثيقة:
- مرجع المرحل الحراري: LR2-D1306.
 - مجال الضغط: 1- A 1.6 -
- 4- من الوثيقة 1: في حالة برودة يعتق المرحل خلال \$ 12 إلى \$ 13 لحمولة مفرطة تقدر بـ 4.4 Ir و زمن الإقلاع المحمول للمحرك S 7.5 إذن للمحرك متسع من الوقت للإقلاع.
 - 5- نوع الفواصم المستعملة هي : aM .
 - 6- من وثائق الصانع نستخرج: 2A.
 - 7- من وثيقة الصانع نستخرج: X 38 ×10.
 - 8- نبحث في الوثيقة أبعاد الفواصم المستخرجة في السؤال 3.
 - ثم نبحث عن المعيار المستخرج في السؤال 2.
 - نستنتج مرجع الفواصم: DF2-CA02 .
 - 9- باستعمال الوثيقة نجد زمن الإنصهار هو: S 0.8.