	الوضعة
 • **	*

المعطيات حسب وظيفة	، بعملان على تسبير	 ين هما٠	 هيكلة نظام آلي: يتكون النظام الآلى من قسمين متكامل
		 0.	النظام وفق المراحل الثلاثة التالية:

الاشكالية : في الكثير من الأنظمة الالية المعقدة نحتاج الى وصف مراحل تشغيل النظام وشروط الانتقال بين هذه المراحل بدقة وهذا ما لا يمكن لنموذج SADT المدروس في السنة الثانية من تحقيقه

- فهل يمكن تمثيل النظام الالي باستعمال مخطط بياني يمكننا من الفهم السهل والدقيق لتعمل النظام؟

نشاط 01:

			 - شاهد النظام الالي وقدم شرح مبسط حول طريقة عمل هذا النظام
m	G	D .	
	•	·	
a		b b	

- ♦ أتمم الجدول الموالي مبرزا:
- أهم الحالات التي يمر بها النظام لإتمام الدورة.
- الشروط التي يجب أن تتوفر للإنتقال بين هذه الحالات


شروط الانتقال من حالة إلى حالة	حالات التشغيل	الرقم
		1
		2
		3

ı	، قد	حالة التشغيل	
l	رع	الله المحتوا	
	-		
	+4.	المرحله الموالي	شرط الانتقال الى

لتسهيل وصف النظام وتوضيح تسلسل تشغيل حالات النظام وشروط الانتقال بينها، نريد تمثيل النظام باستعمال مخطط بياني على النحو التالي:

• اعتمادا على هذه المنهجية، أنجز مخططا بيانيا وأدرج فيه حالات النظام	•
شروط الانتقال وقم بالتوصيل بينها يما يتناسب وتشغيل النظام.	,
لاحظة : أن الله الله الله الله الله الله الله الل	L

	el de Commande o حكم في المراحل و الانتة	des Etapes et Transitions (مخطط الآ	2- تعريف الم ت م ن: GRAFCET
			3- العناصر البيانية القاعدية للمتمن:
			أ- المرحلة: (Etape)
***		# # h	هناك عدة أنواع أهمها:
امله	المرحلة الش	المرحلة الإبتدائية	مرحلة عادية
	4	1	3
نشاط حلة			ويمكن أن تكون المرحلة
	1		ملاحظة:
4	Д_	(Action associée à l	ب- الأفعال المرفقة بالمراحل: (étape)
$\begin{bmatrix} 3 & A_1 \end{bmatrix}$	$A_2 \mid A_3 \mid 5 \mid -1$	A	
ı	ı		جـ الانتقالية: (Transition)
	I		للحظة:
	4		د- الاستقبالية: (Réceptivité)
		وهي تمثل إما:	تمثل شروط منطقية تُرفق بالانتقالية ،

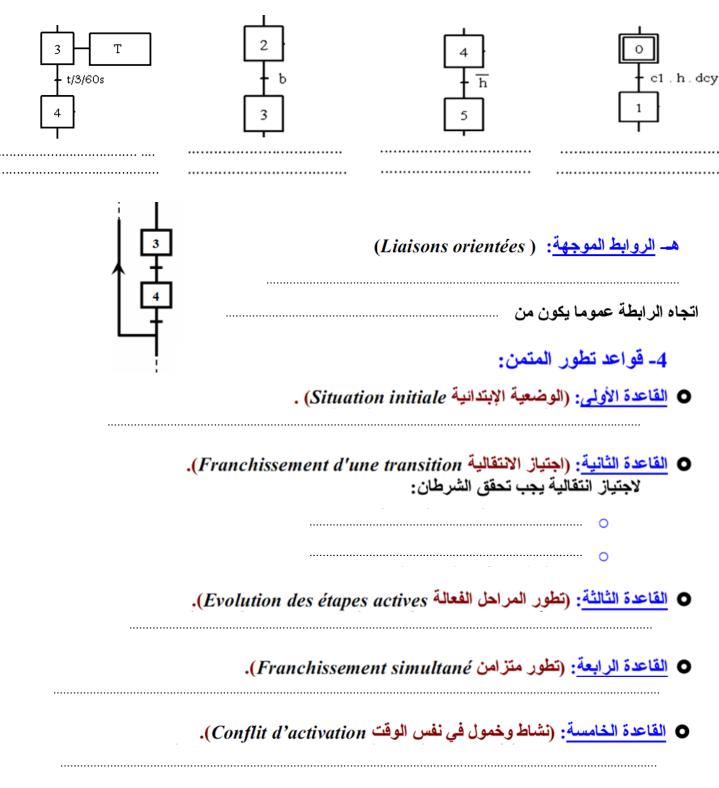

تمرین:

أتمم الجدول التالي:

2 + a 3	2 4 a=1	2 + a=0 3	2 + a=1 3	2 + a=0 3	
3					المرجلة النشطة
1					الانتقالية محققة
					اجتياز الانتقالية

مستويات الغرافسات:	<u>-5 د</u>
افسات مستوى 01 :	-غر
افسات مستوى 02 :	 -غر
عروج دراع الرافعة V عالم المواقعة كالمواقعة كالمو	
لبنيات البيانية القاعدية للمتمن:	-6
لتعـــــاقب : كل مرحلة يليها أو يسبقها انتقال واحد فقط ، المراحل تشكل متتالية تتطور دوما في نفس الإتجاه الي :	
dcy	<u>دفت</u> بعد الع
<u>المطلوب</u> : المتمن الموافق للتشغيل: عربة إلى اليمين، c : عربة في المنتصف (المستوى 1) عربة ألى اليمين، G : نحو اليمين، G : نحو اليمين، G : نحو اليمار	: a المنف
.2 البنية المتزامنـــــة -البنية المتباعـدة: التباعــد بــ " و " :	- 6
2 V+	
3 10	
عندما تكون المرحل 2 نشطة و m = 1 : - -	
- البنية المتقاربة : التقارب بـ " و " :	
a = 1	
20	


روط: عند إعطاء الأمر ببداية الدورة Dcy العربتان تذهبان إلى اليمين ثم تعودان إلى اليسار لا تنطلق دورة جديدة عند الضغط على زر بداية الدورة الأ إذا كانتا العربتين كليهما في اليسار.

> و : الملتقط الوضعية يسار . d : الملتقط الوضعية يمين.


G : ذهاب إلى اليسار

D : ذهاب إلى اليسار .

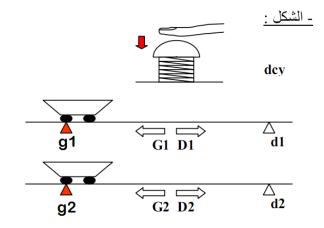- المطلوب: المتمن الموافق للتشغيل (المستوى 2)




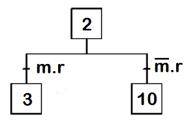3-6- البنية المتناوبة: التحويل بـ "أو" - البنية المتباعدة : التباعد بـ " أو "





- البنية المتقاربة: التقارب بـ " أو "

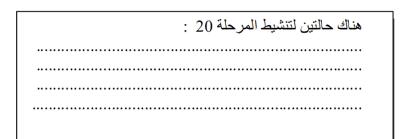

8 a0		15 p1
	20	-

مثال : نظام لتوجيه العلب حسب الحجم :

دفتر الشروط: لدينا جهاز آلي يعمل على اختيار علب بحجمين مختلفين مكون من بساط إتيان العلب بساط 1 ,و 3 رافعات و بساطان للإخلاء (بساط 2 ,بساط 3) كما هو مبين في الشكل المقابل


الرافعة 1 تدفع العلب الصغيرة أمام الرافعة 2 و التي بدورها تحولها إلى بساط الإخلاء 2 بينما العلب الكبيرة تدفع أمام الرافعة 3 والتّي بدور ها تحولها إلى بساط الإخلاء 3

الكشف عن حجم العلب (صغيرة أم كبيرة) يتم عن طريق ملتقط بمحاذاة الرافعة 1 قدوم العلب و تصريفها يتم تحت تأثير الثقل عبر منحدرات.



A-, A+ a0,a1,a2 : 1لرافعة B-, B+ b0,b1,b2 : 2الرافعة C-, C+ c0,c1,c2

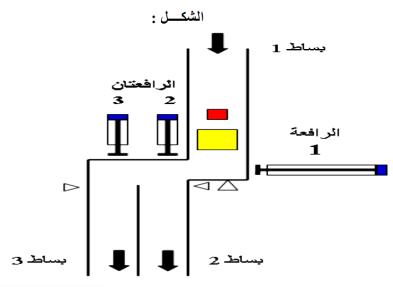- أرسم المتمن الموافق للتشغيل (المستوى 2)



4-6- إعادة التعساقب:

وهي حالة خاصة من التحويل بـ " أو" يكون أحد التعاقبات عبارة عن مراحل معادة

<u>مثال:</u> دفتر الشريعيا

بعد إعطاء الأمر ببداية الدورة dcy العربة تنتقل حتى b تحمِّل حمولة وتكمل مسارها إلى c ثم تعود

إلى 6 لتحمّل حمولة ثانية على أن تفرغها من جديد

في c وأخيرا تعود إلى a .

الملتقطات:


ملتقطات الوضعية $\overline{a, b, c}$:

fd : نهاية التفريغ ، fc : نهاية الشحن


المنفذات:

D: ذهاب الى اليمين ، G: ذهاب الى اليسار

CH: تحمیل ، DCH: تفریغ

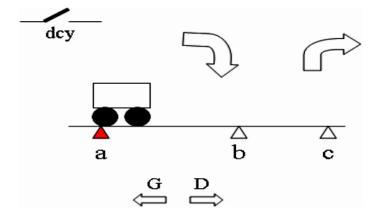

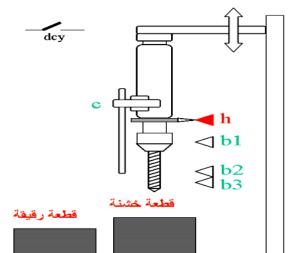- أرسم المتمن الموافق للتشغيل (المستوى 2) 6-5 - قفز المراحك : القفز إلي الأمام : وهو حالة خاصة من التحويل ب"أو" تكون أحد التعاقبات خالى من المراحل مثال: آلة ثقب حسب السمك.



دفتر الشروط: بعد إعطاء الأمر ببداية الدورة (dcy) الثاقب يجري عملية الثقب حسب سمك القطعة.

الملتقطات:

- : h, b1, b2, b3 ملتقطات الوضعيــــة
- : c ملتقط اللمس للكشف عن سمك القطعة


المنفذات

D: نزول M: صعود ،GV: بسرعة كبيرة ، R: دوران المثقاب PV : سرعة صغيرة

التثبت والإزاحة تتمان يدويا.

- أرسم المتمن الموافق للتشغيل (المستوى 2)

التشغيل: حسب الدورتين التاليتين

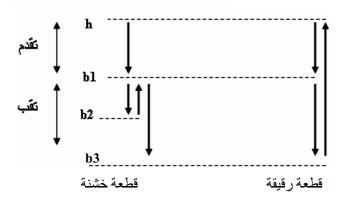


التقدم و الرجوع يكون بسرعة كبيرة و الثقب بسرعة صغيرة

7- معادلات تنشيط وتخميل المراحل:


المعادلة العامة:

 $X_n=(X_{n-1}.R_n+X_n).\overline{X}_{n+1}$

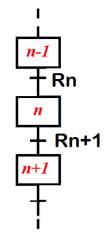


مثال 01 : املء جدول معادلات التنشيط والتخميل للمتمن التالي :

	الأفعال		التخميل	الذاكرة	التنسيط	رقم المرحلة	
KM1	KM2	T	,	<u> </u>	,	•	المرحله
						10	
						11	
						12	
						13	

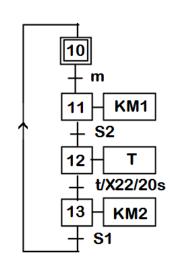


المثال 02:

عال	الأف	التخميل	التنشيط	المرحلة
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16

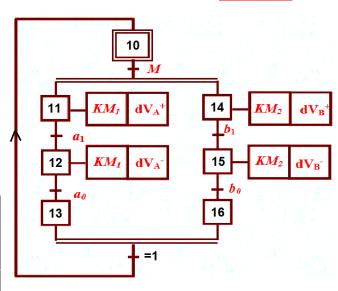


المثال 03:

عال	الأف	التخميل	التنشيط	المرحلة
				40
				41
				42
				43
				44

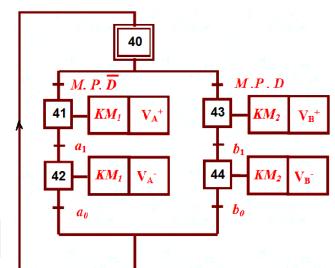


المثال 03:


الأفعال		التخميل	التنشيط	المرحلة
				20
				21
				22
				23
				24

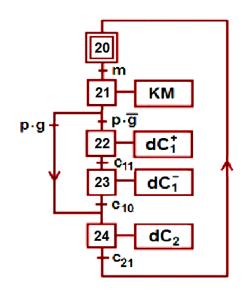

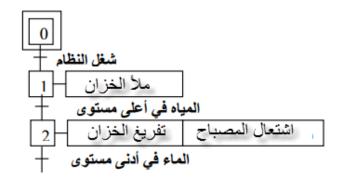
تمثيل نظام ألي بواسطة المتمن يتطلب الأخذ بعين الاعتبار و جهة نظر الملاحظ المهتم بتشغيل النظام . نميز ثلاث وجهات نظر : - متمن من وجهة نظر نظـــــام :




متمن من وجهة نظر الجزء المنفذ:

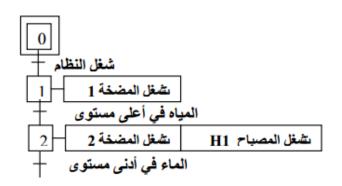

متمن من وجهة نظر جزء التحك

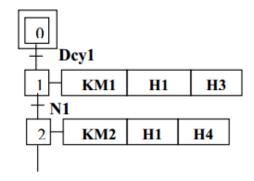

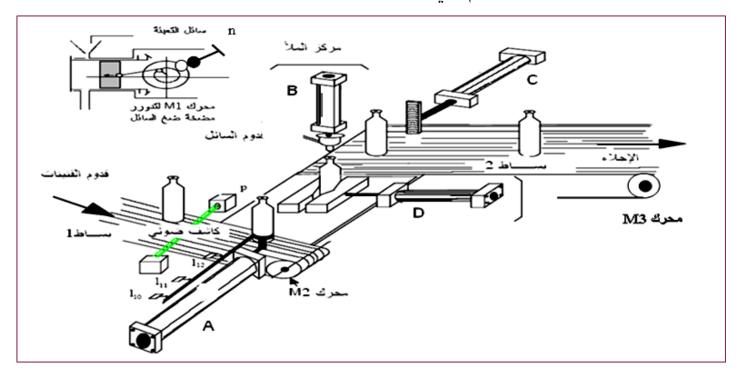

جدول الاختيارات التكنولوجية:

المنفذات و المنفذات المتصدرة

التحكم	النوع	الجهاز
$^{-}$ موزع 2/5 ثنائي الاستقرار كهروهوائي $^{-}$ $^{-}$ و	رافعة مزدوجة المفعول	A
موزع 2/5 ثنائي الاستقرار كهروهوائي °B و+B 24 v	=	В
موزع 2/5 ثنائي الاستقرار كهروهوائي −C و +C و +24 v		C
موزع 2/5 ثنائي الاستقرار كهروهوائي −D و +D − 24 v		D
ملامس KM ₁ ملامس	محرك لا تزامني 3~	$\mathbf{M_1}$
ملامس KM ₂ ملامس	محرك لا تزامني 3~	M_2
ملامس KM₃ ملامس	محرك لا تزامني 3~	M_3

الملتقطات :

النوع	العنصر	
أزرار نهاية شوط كهربائية لمراقبة A	I_{10}, I_{11}, I_{12}	
أزرار نهاية شوط كهربائية لمراقبة B , C, D بالترتيب	I_{20} , I_{21} ; I_{30} , I_{31} , I_{40} , I_{41}	
كاشف حضور القنينة	p	

التشغيل:

- حالة الراحة (أنظر الشكل)
- عند الضغط علي زر الانطلاق dcy يدور البساط1 بواسطة المحرك M_2 ، عند حضور قطعة يكشف عنها M_2 التثير متأخر)، فيتم نقل القنينة إلي مركز الملأ و إسنادها بواسطة M_2 ثم تثبيتها بواسطة M_2 ثم تنزل أداة الملأ بعدها يدور محرك المضخة M_3 دورات (M_3 (M_4) لضخ السائل، بعد الملأ تصعد أداة الملأ و يفك التثبيت ثم تدفع القنينة نحو البساط M_3 وتعود الرافعة M_4 إلي وضعيتها الإبتدائية فيدور البساط M_3 لمدة زمنية M_4 ثانية لإخلائها و تنتهي الدورة.

العمل المطلوب:

- متمن من وجهة نظر نظــــام - متمن من وجهة نظر جزء المنقذ - متمن من وجهة نظر جزء التحكم.